0 這份大抄怎麼用（考場 3 步驟）

1. **看題目找線索**：題目「給什麼、問什麼、電路長什麼樣」→ 對照右邊**題型索引**，找到代碼（例 G1）。
2. **翻到該頁該格**：每頁右上角寫著本頁代碼範圍；每格標題左邊的色塊就是代碼。
3. **照該格的公式＋L 區同類例題的步驟寫**：計算題抄步驟、推導題照 L0 的骨架寫。

代碼	主題	頁
A	MOS 結構、工作區、I-V、R_{on}	2
B	二階效應：λ／r_o、體效應 γ／η、pMOS	2
C	直流偏壓、負載線、VTC	3
D	小訊號參數 g_m、g_{mb}、模型	3
E	看進去電阻、R_{out}	3
F	共源級（各種負載）	4
G	源極退化、G_m、雙埠	4
Q	**隨堂小考 2 題（完整解）**	4
H	源極隨耦器	5
I	寄生電容、10/07 作業	5
J	CMOS 邏輯	5
M	常見錯誤、數字自檢、講義式索引	5
L	**預測考題 15 題＋詳解**	7–8
N	**板書逐日全收錄（09/09–10/28）**	9–24
R	**板書推導題庫 25 題**	25–26
K	觀念簡答 22 題	27
T	英中名詞對照	28
P/PF	講義公式（依頁碼）／講義原圖	29–36

★ 題型索引①：看到這些字 → 翻到這裡

題目給的／問的	公式	例題
給 V_{GS}, V_{DS} 求 I_D、問哪一區	A4 A5	L1
只給電路（R_D、V_{DD}），不知 V_{DS}	A5 C1	L1
「推導」線性區電流、$Q=CV$、$t=L/v$	A3	L0 L2
開關、壓控電阻、V_{DS} 很小、R_{on}	A6	L1
λ、r_o、V_A、Early、L'	B1	L3
V_{SB}、γ、ϕ_F、V_{TH} 變大	B2	L4
pMOS、CMOS、W_p/W_n、μ_n/μ_p	B3	—
分壓偏壓 R_1, R_2、Q 點、負載線	C1	L6
VTC、輸入範圍、A 點、四個區	C2	L6
求 g_m；g_m 與 I_D、V_{OV}、W/L 關係	D2	L5
推導 $g_{mb}=\eta g_m$、η	D3	L0 L4
畫小訊號等效電路	D4	L9

★ 題型索引②：看電路長相 → 翻到這裡

電路特徵	公式	例題
「從某端看進去的電阻」v_x/i_x	E1	Q1
入 G、出 D、S 接地、上面 R_D	F1 F2	L6
上面是閘汲短接的 MOS（二極體負載）	F1 F4	L7
上面是 pMOS、閘極接 V_b	F1	L8
上面是理想電流源 I_0	F1 Q2	Q2 L11
源極下面接電阻 R_S	G1 G2	L9
源極下面接一顆 MOS	E1→G1	Q1 L10
題目說含 r_o、g_{mb}、求 R_{out}	E2 G2	L9 L11
「用大訊號微分求增益」	G4	L13
入 G、出 S（源極隨耦器／Buffer）	H1	L12 L13
SF 接負載 R_L、含 r_{o1}, r_{o2}	H2	L12
C_{GS}、C_{GD}、哪一區電容多少	I1	L14
掃 V_X 看電容（作業型）	I2 I3	—
邏輯閘、NAND/NOR、迪摩根	J1	L15
算完要檢查	M1 M2	—

★ 題型索引③：依上課日期找板書

日期	當天黑板主題	代碼
09/09	兩區 I-V 公式、K_n, β, C_{ox}	N0909
09/16	通道形狀、夾止、V_{OV}	N0916
09/23	$Q=CV$ 推電流、R_{on}、L'	N0923
09/30	負載線、CMOS、λ、r_o	N0930
10/07	g_m、CLM、體效應、電容、**HW**	N1007
10/14	CS 各種負載、源極退化	N1014
10/21	G_m、**小考**、邏輯、R_{out}	N1021
10/28	直接法 A_v、**例題**、SF	N1028

推導題 → **R**；為什麼／請說明 → **K**；英文 → **T**；講義頁碼 → **P**、**PF**。

S 解題總流程

1. **認電路**：入 G 出 D = CS（$A_v<0$）；入 G 出 S = SF（$0<A_v<1$）。
2. **看條件**：λ、γ 是否為 0；給 K_n 還是 $\mu_n C_{ox} W/L$。
3. **DC**：求 I_D、驗飽和（$V_{DS} \geq V_{OV}$）。
4. **參數**：$g_m=\frac{2I_D}{V_{OV}}$，$r_o=\frac{1}{\lambda I_D}$，$g_{mb}=\eta g_m$。
5. **看進去電阻**：S 往下、D 往上各是多少。
6. **套式**：CS $-G_m(R_D \parallel R_{out})$；SF $\frac{R_{eq}}{1/g_m+R_{eq}}$。
7. **檢查**：正負號、單位、極限（$R_S \to 0$、$r_o \to \infty$）。


A1 符號對照（板書 ↔ 講義）

板書 Razavi	講義 Neamen	關係
V_{TH}	V_{TN}, V_T	臨界電壓
$\mu_n C_{ox}$	k_n'	製程參數
$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$	K_n	$\beta = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = 2K_n$
$V_{OV} = V_{GS} - V_{TH}$	$V_{GSQ} - V_{TN}$	過驅電壓

$v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs}$：總量＝直流（大寫）＋小訊號（小寫）。單位：mA·kΩ = V，(mA/V)·kΩ = 無因次。

A2 端點與符號

講義 p.04–05

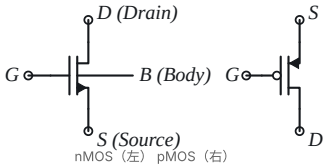

$$V_{GS} = V_G - V_S$$
$$V_{GD} = V_G - V_D$$
$$V_{DS} = V_{GS} - V_{GD}$$

$I_G = 0$。nMOS 電位低端＝源極（S/D 由電位決定）。基底 B 接最低電位。空乏時 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_{dep}}$。

A3 通道電荷推導（I = Q / t）

板書 09/23；講義 p.06–08

$$C_g = C_{ox}WL,\ C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}},\ \varepsilon_{ox} = 3.9\varepsilon_0$$
$$V_{gc} = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2},\quad Q = C_{ox}WL\left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right)$$
$$E = \frac{V_{ds}}{L},\ v = \mu E,\ t = \frac{L}{v} = \frac{L^2}{\mu V_{ds}}$$
$$I = \frac{Q}{t} = \mu C_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right)V_{ds}$$

$\mu_n \approx 500 \sim 700\ \mathrm{cm^2/V\cdot s}$（低電場）。

A4 nMOS I–V（λ = 0）

板書 09/09、09/23；講義 p.08

截止 $V_{GS} \le V_{TH}$：　$I_D = 0$

三極管 $V_{DS} < V_{OV}$：　$I_D = \beta\left[V_{OV}V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$
$$= \tfrac{1}{2}\beta\left[2V_{OV}V_{DS} - V_{DS}^2\right]$$

飽和 $V_{DS} \ge V_{OV}$：　$I_D = \frac{1}{2}\beta V_{OV}^2 = K_n V_{OV}^2$

$\beta = \mu_n C_{ox} W/L$。09/09 板書漏寫係數 2，以上式為準。

A5 工作區判斷 SOP

1. $V_{GS} > V_{TH}$？否 → 截止。
2. $V_{DS} \ge V_{OV} \iff V_{GD} \le V_{TH}$ → 飽和；否則三極管。
3. 未知 V_{DS}：**假設飽和** → 算 I_D → KVL 求 V_{DS} → 驗證；失敗改三極管解二次式，取 $V_{DS} < V_{OV}$ 的根。


夾止：$V_{GD} = V_{TH} \Rightarrow V_{DS,\mathrm{sat}} = V_{GS} - V_{TH} = V_{OV}$

A6 深三極管：壓控電阻

板書 09/23；講義 p.08

$$V_{DS} \ll 2V_{OV}:\quad R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})}$$

A7 I_D–V_{DS} 曲線

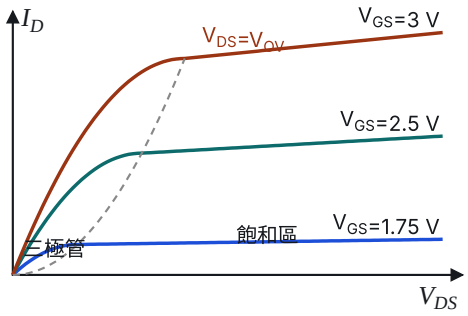

B1 通道長度調變與 r_o

板書 09/30、10/07；式 4.16–4.18

$$\frac{1}{L'} = \frac{1}{L - \Delta L} \approx \frac{1}{L}\left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right),\quad \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$$
$$I_D = \underbrace{\tfrac{1}{2}\beta V_{OV}^2}_{I_{D0}}(1 + \lambda V_{DS})$$
$$r_o = \left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1} = \frac{1}{\lambda I_{D0}} \approx \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D},\quad V_A = \frac{1}{\lambda}$$

飽和線延長交 $V_{DS} = -V_A$。$r_o \propto 1/I_D$；λ ∝ 1/L（L 長 → r_o 大）。

B2 體效應

板書 10/07；式 4.23

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F}\right)$$

$V_{SB} \ge 0$；$V_{SB}\uparrow \Rightarrow$ 空乏區寬 $\Rightarrow V_{TH}\uparrow$。$\gamma \approx 0.3 \sim 0.4\ \mathrm{V^{1/2}}$。源極不接基底就要考慮（SF：$V_{SB} = V_{out}$）。

B3 CMOS 等效與 pMOS

板書 09/30

$$\mu_n\frac{W_n}{L_n} = \mu_p\frac{W_p}{L_p} \Rightarrow \frac{(W/L)_p}{(W/L)_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}\ (\approx 2 \sim 3)$$

pMOS：$V_{SG} > |V_{THp}|$，$V_{SD} \ge V_{SG} - |V_{THp}|$ 飽和

$$I_D = \tfrac{1}{2}\mu_p C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{SG} - |V_{THp}|)^2$$

B4 其他相依性

09/23、09/30

$$\mu = \mu(V_{GS}, E_\perp),\ v = \mu(E)E,\ V_t = f(V_d), f(L), f(V_{SB})$$

B5 講義 p.18 η 數值

講義：$\phi_f = 0.35$ V、$\gamma = 0.35$、標值 $\eta \approx 0.23$；公式代入 $\eta_{\max} = \frac{0.35}{2\sqrt{0.7}} \approx 0.209$。考試以公式自行代入。

C1 負載線與 Q 點

板書 09/30；講義 p.12、式 4.9


$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} \Rightarrow I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

斜率 $-1/R_D$；截距 $(V_{DD}, 0)$、$(0, V_{DD}/R_D)$。Q 點 = 負載線 ∩ MOS 曲線。

講義例：$V_{DD}=5$、$R_1=30\text{k}$、$R_2=20\text{k}$、$R_D=20\text{k}$ → $V_G = \frac{20}{50}5 = 2\text{ V}$；$I_D = 0.1\text{ mA}$ → $V_{DS} = 5-2 = 3\text{ V}$（飽和）。

C2 CS 電壓轉移曲線（λ = 0）

板書 10/07

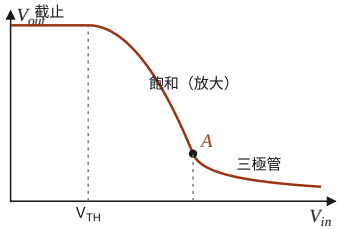

截止：$V_{in} \le V_{TH}$，$V_{out} = V_{DD}$
飽和：$V_{out} \ge V_{in} - V_{TH}$
A 點：$V_{out} = V_{in} - V_{TH}$
深三極管：分壓

飽和：$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{TH})^2 R_D$

三極管：$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}\beta R_D\left[2(V_{in}-V_{TH})V_{out} - V_{out}^2\right]$

深三極管：$V_{out} = V_{DD}\dfrac{R_{on}}{R_D + R_{on}}$

求 A 點：飽和式代入 $V_{out} = V_{in} - V_{TH}$ 解二次式。放大區：$V_{TH} < V_{in} < V_{in,A}$。

C3 二極體連接（09/30）

$G_2 = D_2$：$V_{GD2} = 0 < V_{TH} \Rightarrow$ 必飽和

$V_O = V_{DS1} = V_{DD} - V_{GS2}$

D1 大訊號 → 小訊號

講義式 4.1–4.6

$$i_D = K_n\left[(V_{GSQ} - V_{TN}) + v_{gs}\right]^2$$
$$= \underbrace{K_n V_{OV}^2}_{I_{DQ}} + \underbrace{2K_n V_{OV} v_{gs}}_{i_d} + \underbrace{K_n v_{gs}^2}_{\text{失真}}$$

條件：$|v_{gs}| \ll 2(V_{GSQ} - V_{TN}) \quad (4.4)$

D2 g_m 三式

板書 10/07；式 4.7–4.8

$$g_m = \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS},V_{BS}} = \beta V_{OV} = \sqrt{2\beta I_D} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$

講義：$g_m = 2K_n(V_{GSQ}-V_{TN}) = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$。含 λ：$\times(1+\lambda V_{DS})$。

固定	變	g_m
W/L	$V_{OV}\uparrow$	$\propto V_{OV}$
W/L	$I_D\uparrow$	$\propto \sqrt{I_D}$
I_D	$V_{OV}\uparrow$	$\propto 1/V_{OV}\downarrow$

D3 g_{mb} 連鎖律

板書 10/07；式 4.24–4.26

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} = \underbrace{\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}}_{-g_m}\underbrace{\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}}_{-\eta} = \eta g_m$$

$$\eta = \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}} = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}} = \frac{g_{mb}}{g_m}$$


D4 小訊號模型 & SOP

板書 10/07

$$i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs} + \frac{v_{ds}}{r_o}, \qquad i_g = 0$$

1. DC 分析，確認飽和，求 I_D → g_m, r_o, g_{mb}。
2. DC 電壓源 → 接地；DC 電流源 → 開路；大電容 → 短路。
3. λ=0 刪 r_o；γ=0 刪 g_{mb}（或 B 接 S）。
4. KCL/KVL 或看進去電阻法。

E1 看進去電阻三規則

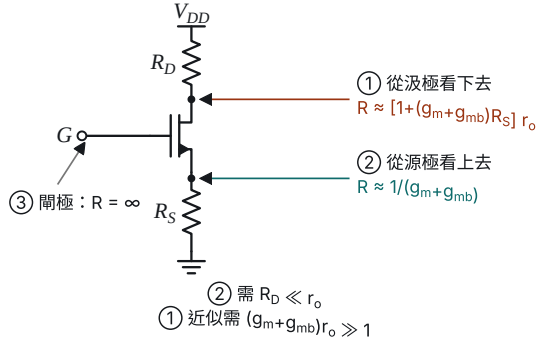

方向	電阻
閘極	∞
閘汲短接（二極體）	$\frac{1}{g_m} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m}$
源極（G 交流地）	$\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m+g_{mb}}$
源極（汲極接 R_D）	$\frac{R_D + r_o}{1+(g_m+g_{mb})r_o}$
汲極（S 接地）	r_o
汲極（S 接 R_S）	$R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_o R_S$

E2 R_{out} 推導（汲極，S 接 R_S）

板書 10/21

$$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S,\ \ i_{r_o} = i_x + (g_m+g_{mb})R_S i_x$$
$$v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o \Rightarrow R_{out} = R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_o R_S$$
$$\approx \left[1 + (g_m+g_{mb})R_S\right] r_o \quad ((g_m+g_{mb})r_o \gg 1)$$

10/28 步階法：$R_p = \frac{1}{g_m+g_{mb}+1/R_S}$，$\Delta v_{R_S} = \Delta v \frac{R_p}{r_o+R_p}$，$\Delta i = \Delta v_{R_S}/R_S$ → 同上。


E3 源極看入推導（γ≠0）

板書 10/14

$$v_{gs} = v_{bs} = -v_x:\ i_x = v_x\left(g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o}\right)$$

F1 CS 五種負載

板書 10/14

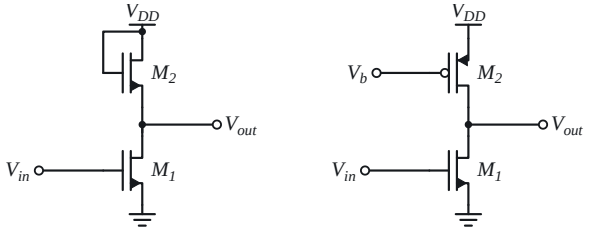

二極體負載　　PMOS 電流源負載

負載	A_v
R_D（λ=0）	$-g_mR_D$
$R_D \parallel r_o$	$-g_m(R_D \parallel r_o)$
理想電流源	$-g_mr_o$（本質增益）
二極體 NMOS	$-\frac{g_{m1}}{g_{m2}+g_{mb2}} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$
PMOS 電流源	$-g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$
PMOS 深三極管	$-g_{m1}R_{on2}$

PMOS 負載擺幅：$V_{in} - V_{THn} \le V_{out} \le V_{DD} - (V_{SG2} - |V_{THp}|)$。

F2 增益 vs 偏壓

板書 10/14

$$A_v = -g_mR_D = -\sqrt{2\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}}\frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}$$

限制：$V_{out} = V_{DD} - V_{RD} \ge V_{in} - V_{TH}$（仍在飽和）。$W/L \uparrow$ → 電容大；$V_{RD} \uparrow$ → 擺幅小。

F3 含 λ：隱函數微分

板書 10/14

$$V_{out} = V_{DD} - R_DI_{D0}(1+\lambda V_{out})$$

$$A_v = -R_D(g_m + g_oA_v) \Rightarrow A_v = -\frac{g_mR_D}{1+R_D/r_o}$$

F4 二極體負載大訊號


板書 10/14

$$\sqrt{(W/L)_1}(V_{in} - V_{TH1}) = \sqrt{(W/L)_2}(V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})$$

對 V_{in} 微分，$\partial V_{TH2}/\partial V_{out} = \eta_2$ → $\sqrt{(W/L)_1} = -\sqrt{(W/L)_2}(1+\eta_2)A_v$。

G1 源極退化：G_m（λ=γ=0）

板書 10/14、10/21

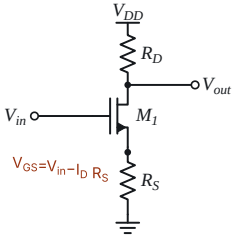

$$V_{GS} = V_{in} - I_DR_S$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - R_SG_m$$

$$G_m = g_m(1 - R_SG_m)$$

$$G_m = \frac{g_m}{1+g_mR_S} = \frac{1}{1/g_m + R_S}$$

$$A_v = -G_mR_D = -\frac{R_D}{1/g_m + R_S} \left(= -\frac{\text{汲極總電阻}}{\text{源極路徑總電阻}}\right)$$

$R_S = 0$：$-g_mR_D$；$g_mR_S \gg 1$：$G_m \approx 1/R_S$，$A_v \approx -R_D/R_S$（線性、穩定）。

G2 完整 G_m、雙埠模型

板書 10/21、10/28

$$G_m = \left.\frac{i_{out}}{v_{in}}\right|_{v_{out}=0} = \frac{g_m}{1+(g_m+g_{mb})R_S + R_S/r_o} = \frac{g_mr_o}{R_{out}}$$

$$R_{out} = R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_oR_S$$

$$\boxed{A_v = -G_m(R_D \parallel R_{out})}$$

$$= -\frac{g_mr_oR_D}{R_D + R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_oR_S}$$

短路求 G_m：$v_d = 0$，$v_1 = v_{in} - i_{out}R_S$，$v_{bs} = -i_{out}R_S$，$i_{r_o} = -i_{out}R_S/r_o$。直接法（10/28）：$i_{R_S} = -v_{out}/R_D$，$v_{out} = i_{r_o}r_o + v_{R_S}$。

G3 接地源極 CS 特例

板書 10/21

$R_S = 0$：$A_v = -g_m(r_o \parallel R_D)$

$r_o \to \infty$：$-g_mR_D$；$R_D \to \infty$：$-g_mr_o$。

G4 老師的「大訊號微分」模板

10/14、10/21、10/28

1. 寫出大訊號關係（KVL＋平方律），例：$V_{out} = V_{DD} - I_DR_D$、$V_{GS} = V_{in} - I_DR_S$。
2. 兩邊對 V_{in} 微分，$A_v \equiv \partial V_{out}/\partial V_{in}$。
3. 用連鎖律：$\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} = g_m\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}$；有體效應 $\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} = \eta\frac{\partial V_{SB}}{\partial V_{in}}$。
4. 把 A_v（或 G_m）移到同一邊解出。


電路	關鍵微分	結果
CS＋λ	$\partial(1+\lambda V_{out}) = \lambda A_v$	$-g_m(R_D \parallel r_o)$
退化	$\partial V_{GS} = 1 - R_SG_m$	$G_m = \frac{g_m}{1+g_mR_S}$
二極體負載	$\partial V_{TH2} = \eta_2A_v$	$-\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$
SF	$\partial V_{GS} = 1 - A_v$，$\partial V_{TH} = \eta A_v$	$\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}$

M2 數字自檢（g_m=2 mA/V，r_o=20 k）

電路	A_v
R_D=10k，λ=0	−20
R_D=10k＋r_o	−13.3
R_D=10k，R_S=1k（λ=γ=0）	−6.67
同上＋r_o，g_{mb}=0.4（R_{out}=69k）	−5.06
理想電流源負載	−40

Q1 隨堂小考①：源極接 PMOS（10/21）

IMG_1309–1310、1314

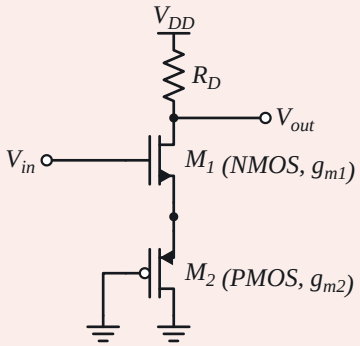

題目：Calculate the small-signal gain of the left circuit。$\lambda = 0,\ \gamma = 0$；M_1 NMOS（g_{m1}）、M_2 PMOS（g_{m2}），M_2 閘極、汲極都接地。

λ = 0, γ = 0；M_2 閘極與汲極都接地


1. **認電路**：入 G、出 D → 共源級；源極下面接東西 → **源極退化型**（G1）。
2. **看 M_2**：G＝D＝地 → 閘汲短接＝**二極體連接**，有電流時必在飽和。
3. **求 M_2 看進去電阻**（E1）：M_1 源極加 v_x，$v_{sg2} = v_x - 0 = v_x$，$i_x = g_{m2} v_x$ ⇒ $R_S = \dfrac{v_x}{i_x} = \dfrac{1}{g_{m2}}$。
4. **套 G1**：$A_v = -\dfrac{R_D}{1/g_{m1} + R_S}$。

$$\boxed{A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} = -\frac{g_{m1} g_{m2}}{g_{m1} + g_{m2}} R_D}$$

數字：$g_{m1} = 2$、$g_{m2} = 1$ mA/V、$R_D = 10$ k → $-10/1.5 = -6.67$。
陷阱：M_2 不是電流源；別漏 $1/g_{m1}$。

Q2 隨堂小考②：理想 I_0 負載＋R_S（10/28）

IMG_1463–1474

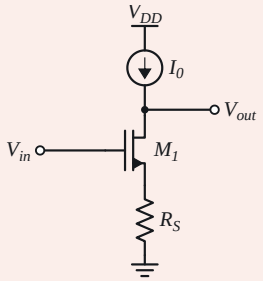

題目：上方理想電流源 I_0（ideal），源極接 R_S，求 A_v。含 r_o、g_{mb}。

1. **寫萬用式**（G2）：$A_v = -G_m (R_D \parallel R_{out})$。
2. **理想電流源**：內阻 ∞ → $R_D = \infty$ → $R_D \parallel R_{out} = R_{out}$。
3. **代入** $G_m = \dfrac{g_m r_o}{R_{out}}$，$R_{out} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) R_S r_o$：

$$A_v = -\frac{g_m r_o}{R_{out}} \cdot R_{out} = \boxed{-g_m r_o}$$

為什麼與 R_S 無關：電流被 I_0 固定 → 交流 $i_{R_S} = 0$ → R_S 無交流壓降 → 源極等於交流接地。**陷阱**：若 λ=0（$r_o = \infty$）增益會發散，所以本題一定含 r_o。

L0 推導題寫法骨架（照抄順序）

① **線性區電流**（A3）：$C_g = C_{ox} W L$ → $V_{gc} = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2}$ → $Q = C_g (V_{gc} - V_t)$ → $E = \frac{V_{ds}}{L}$、$v = \mu E$、$t = \frac{L}{v}$ → $I = \frac{Q}{t}$ → 整理 → 令 $V_{ds} = V_{OV}$ 得飽和式。

② **λ 與 r_o**（B1）：$L' = L - \Delta L$ → $\frac{1}{L'} \approx \frac{1}{L}(1 + \frac{\Delta L}{L})$ → $\frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$ → $I_D = I_{D0}(1 + \lambda V_{DS})$ → $r_o = (\partial I_D / \partial V_{DS})^{-1} = \frac{1}{\lambda I_{D0}}$。

③ **g_m**（D2）：$I_D = \frac{1}{2}\beta V_{OV}^2$ 對 V_{GS} 微分 → βV_{OV} → 消 V_{OV} 得 $\sqrt{2\beta I_D}$、$2I_D/V_{OV}$。

④ **g_{mb}**（D3）：連鎖律 $\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}} \cdot \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = (-g_m)(-\eta)$；$\eta = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}}$。


⑤ **退化 G_m**（G1）：$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$ → 微分 → $G_m = g_m(1 - R_S G_m)$ → 解出。

⑥ **R_{out}**（E2）：$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S$ → $i_{r_o} = i_x + (g_m + g_{mb}) R_S i_x$ → $v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o$。


⑦ **SF 增益**（H1）：$\frac{1}{2}\beta (V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2 R_S = V_{out}$ 微分，$\partial V_{TH}/\partial V_{in} = \eta A_v$。

H1 源極隨耦器（Buffer）

板書 10/07、10/28

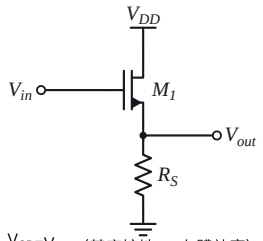

$V_{SB}=V_{out}$（基底接地 → 有體效應）

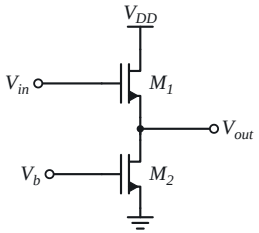

M_2 = 電流源 I_1（輸出電阻 r_{o2}）

$R_{in}\to\infty$，R_{out} 小，$0<A_v<1$，同相。$V_{GS}=V_{in}-V_{out}$，$V_{SB}=V_{out}$。

$$\tfrac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2R_S=V_{out}\quad(V_{in}>V_{TH0})$$

γ=0：$V_{in}-V_{out}=V_{TH}+V_{OV}=$ 常數。

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}=\eta A_v\Rightarrow g_mR_S(1-A_v-\eta A_v)=A_v$$

$$A_v=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{g_m}{g_m+g_{mb}+1/R_S}$$

$R_S\to\infty$（電流源）：$A_v=\dfrac{g_m}{g_m+g_{mb}}=\dfrac{1}{1+\eta}$

$\eta\approx0.2\to A_v\approx0.83$（永遠到不了 1）。

$$R_{out}=\frac{1}{g_m+g_{mb}}=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}$$

H3 SF 輸出電阻推導

板書 10/28

$v_{in}=0,\ v_1=v_{bs}=-v_x$

$i_x+g_mv_1+g_{mb}v_{bs}=0\Rightarrow i_x=(g_m+g_{mb})v_x$

體效應直覺：v_{out} 降 ΔV → V_{GS} 升 ΔV、V_{TH} 降 $\eta\Delta V$ → $\Delta I_D=(g_m+g_{mb})\Delta V$；$g_{mb}v_{bs}$ 等效為接地電阻 $1/g_{mb}$。


J1 CMOS 邏輯（10/21）

NMOS 下拉與 PMOS 上拉互為對偶（串 ↔ 並）。NAND：N 串、P 並，$z=\overline{AB}$；加反相器 → AND。

AOI22：$y=\overline{AB+CD}=(\overline{A}+\overline{B})(\overline{C}+\overline{D})$

H2 戴維寧分壓（含 r_o、R_L）

板書 10/28

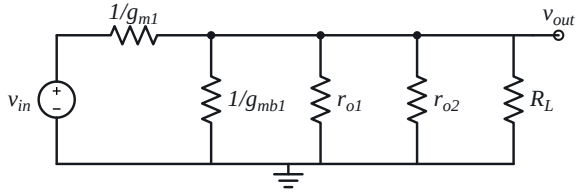

$R_{eq}=1/g_{mb1}\ /\!/\ r_{o1}\ /\!/\ r_{o2}\ /\!/\ R_L$

$$A_v=\frac{R_{eq}}{1/g_{m1}+R_{eq}}=\frac{g_{m1}}{g_{m1}+g_{mb1}+\frac{1}{r_{o1}}+\frac{1}{r_{o2}}+\frac{1}{R_L}}$$

H4 源極隨耦器數字自檢

條件	結果
g_m=3、g_{mb}=0.6 mA/V，電流源偏壓	A_v=0.833；R_{out}=278 Ω
同上，改 R_S=2 kΩ	A_v=6/8.2=0.732
g_{m1}=2、g_{mb1}=0.4，$r_{o1}=r_{o2}$=20k，R_L=4k	A_v=2/2.75=0.727

I3 HW Fig.2、Fig.3 示意

IMG_0877、0882

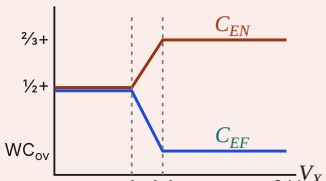


Fig.2　閘極電容

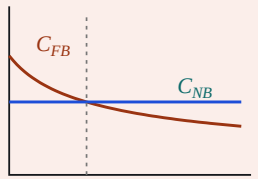


Fig.3　接面電容

Fig.2：1 V 前兩線重合（½），1→1.4 V 分岔，1.4 V 後 C_{EN}=⅔ 平台、$C_{EF}=WC_{ov}$。Fig.3：C_{FB} 隨逆偏遞減，與 C_{NB} 在 1 V 相交。

I1 寄生電容

板書 10/07

$$C_1=WLC_{ox},\ C_2=C_{dep}=WL\sqrt{\tfrac{q\varepsilon_{si}N_{sub}}{4|\phi_F|}}$$


$$C_3=C_4=WL_DC_{ox}=WC_{ov},\ \ C_5,C_6=C_j+C_{jsw}$$

區	C_{GS}	C_{GD}
截止	WC_{ov}	WC_{ov}
飽和	$\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$	WC_{ov}
深三極管	$\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$	$\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$

講義 p.04：$I=C\frac{\Delta V}{\Delta t}\Rightarrow\Delta t=\frac{C}{I}\Delta V$（電容大 → 慢）。

I2 HW 2026/10/07

IMG_0874–0882

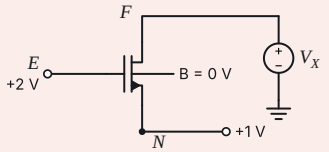

問：V_X 由 0 掃到 3 V，說明 Fig.2、Fig.3。關鍵：$V_E-V_{TH}=1.4$ V；S/D 由電位決定。

V_X：0 V → 3 V；V_{TH} = 0.6 V

V_X	角色／區	C_{EN}、C_{EF}
0–1 V	F=S、N=D，三極管	≈ 皆 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$
= 1 V	$V_{DS}=0$	精確各 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$
1–1.4 V	F=D，三極管	C_{EF} ↓、C_{EN} ↑
≥ 1.4 V	$V_{EF}\le V_{TH}$ 飽和	$C_{EN}=\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$，$C_{EF}=WC_{ov}$

Fig.3：C_{NB} 固定（V_{NB}=1 V）；C_{FB} 隨 V_X（逆偏）↑ 而 ↓；V_X=1 V 時相等。

L1 工作區判斷＋假設驗證 A4 A5 A6

題：$V_{DD}=5$ V，$R_D=4$ k，$K_n=0.5$ mA/V²，$V_{TN}=1$ V，$V_{GS}=2.5$ V，源極接地。求 I_D、V_{DS}、工作區。

解：$V_{OV}=1.5$。① 假設飽和：$I_D=K_nV_{OV}^2=1.125$ mA → $V_{DS}=5-4(1.125)=0.5<1.5$ ×。② 改三極管（Neamen 式 $I_D=K_n[2V_{OV}V_{DS}-V_{DS}^2]$），令 $V_{DS}=x$：

$$\frac{5-x}{4}=0.5(3x-x^2)\Rightarrow 2x^2-7x+5=0\Rightarrow x=1\text{ 或 }2.5$$

取 $x<V_{OV}$：$V_{DS}=1$ V，$I_D=1$ mA，**三極管區**。驗算 $0.5(3-1)=1$ ✓。延伸：深三極管 $R_{on}=1/(2K_nV_{OV})=0.667$ k。

L2 推導：由 $Q=CV$ 推 I_D A3、09/23

$$Q=C_{ox}WL\Big(V_{GS}-V_{TH}-\frac{V_{DS}}{2}\Big),\quad t=\frac{L}{\mu V_{DS}/L}=\frac{L^2}{\mu V_{DS}}$$

$$I_D=\frac{Q}{t}=\mu C_{ox}\frac{W}{L}\Big[(V_{GS}-V_{TH})V_{DS}-\frac{V_{DS}^2}{2}\Big]$$

代 $V_{DS}=V_{OV}$（夾止）→ $I_D=\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$，之後電流不再隨 V_{DS} 增加＝飽和。

L3 λ、r_o、V_A B1

題：$\lambda=0.02$ V⁻¹，$I_D=0.5$ mA。求 r_o、V_A；若 L 加倍（W/L 不變、I_D 不變）？

解：$r_o=\frac{1}{\lambda I_D}=\frac{1}{0.02\times0.5}=100$ k；$V_A=1/\lambda=50$ V。λ ∝ 1/L → λ 減半 → $r_o=200$ k。

L4 體效應：V_{TH}、η、g_{mb} B2 D3

題：$V_{TH0}=0.6$ V，$\gamma=0.4$ V$^{1/2}$，$2\phi_F=0.7$ V，$V_{SB}=0.9$ V，$g_m=2$ mA/V。

$$V_{TH}=0.6+0.4(\sqrt{1.6}-\sqrt{0.7})$$
$$=0.6+0.4(1.265-0.837)=0.771\text{ V}$$
$$\eta=\frac{0.4}{2\sqrt{1.6}}=0.158,\qquad g_{mb}=\eta g_m=0.316\text{ mA/V}$$

L5 g_m 計算與取捨 D2

題：$\mu_nC_{ox}=200\ \mu$A/V²，$W/L=10$，$I_D=0.25$ mA。求 V_{OV}、g_m；電流變 4 倍呢？

解：$\beta=2$ mA/V²；$V_{OV}=\sqrt{2I_D/\beta}=0.5$ V；$g_m=\beta V_{OV}=1$ mA/V（驗：$2I_D/V_{OV}=1$ ✓）。$I_D\times4$、W/L 不變 → $g_m\propto\sqrt{I_D}$ → 2 mA/V，且 V_{OV} 變 1 V。

L6 CS 電阻負載：Q 點、增益、輸入範圍 C1 C2 F1

題：$V_{DD}=3$ V，$R_D=5$ k，$\beta=2$ mA/V²，$V_{TH}=0.5$ V，$V_{IN}=0.9$ V。(a) Q 點 (b) A_v (c) λ=0.1 時 (d) 放大的輸入範圍。

(a) $V_{OV}=0.4$，$I_D=\frac{1}{2}(2)(0.16)=0.16$ mA，$V_{out}=3-0.8=2.2\ge0.4$ ✓飽和。(b) $g_m=0.8$ → $A_v=-0.8\times5=-4$。(c) $r_o=1/(0.1\times0.16)=62.5$ k，$R_D\parallel r_o=4.63$ k → $A_v=-3.70$。

(d) A 點：$3-5x^2=x$（$x=V_{in}-0.5$）→ $5x^2+x-3=0$ → $x=0.681$ → $0.5<V_{in}<1.18$ **V**。

L7 二極體連接負載 F1 F4

題：$(W/L)_1=100$，$(W/L)_2=4$，$\eta_2=0.2$，λ=0。A_v？

$$A_v=-\sqrt{\frac{100}{4}}\cdot\frac{1}{1+0.2}=-\frac{5}{1.2}=-4.17$$

理由：$R_L=\frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}$（由 M_2 源極看入）；同電流下 $g_{m1}/g_{m2}=\sqrt{(W/L)_1/(W/L)_2}$。

L8 PMOS 電流源負載：增益與擺幅 F1

題：$I_D=0.2$ mA，$g_{m1}=1$ mA/V，$\lambda_n=0.05$、$\lambda_p=0.1$；$V_{DD}=1.8$ V，$V_{SG2}-|V_{THp}|=0.3$ V，$V_{IN}=0.7$ V，$V_{THn}=0.4$ V。

$r_{o1}=1/(0.05\times0.2)=100$ k，$r_{o2}=50$ k → $r_{o1}\parallel r_{o2}=33.3$ k → $A_v=-33.3$。擺幅：$0.3\le V_{out}\le1.8-0.3=1.5$ V。

L9 源極退化（含 r_o、g_{mb}） G1 G2 E2

題：$g_m=4$ mA/V，$R_S=1$ k，$R_D=10$ k。(a) λ=γ=0 的 A_v；(b) g_m 掉一半時比較；(c) $r_o=50$ k、$g_{mb}=0.8$ 的 R_{out}、A_v。

(a) $G_m=\frac{4}{1+4}=0.8$ → $A_v=-8$（無 R_S：-40）。(b) $g_m=2$：無 R_S -20（掉 50%）；有 R_S：$-10/(0.5+1)=-6.67$（只掉 17%）→ 退化讓增益穩定。

(c) $R_{out}=1+50+4.8(50)(1)=291$ k；$G_m=g_mr_o/R_{out}=200/291=0.687$；$R_D\parallel R_{out}=9.67$ k → $A_v=-6.64$。

L10 小考變形：源極接二極體 NMOS E1 G1 G2

題：同 Q1，但 M_2 改 NMOS，閘汲短接接 M_1 源極、M_2 源極與基底接地。$g_{m1}=2$、$g_{mb1}=0.4$、$g_{m2}=1$ mA/V，$R_D=10$ k，λ=0。① M_2 由汲極（＝閘極）看入：$R_S=1/g_{m2}=1$ k（M_2 的 $V_{SB}=0$ 無體效應）。② M_1 源極不在地 → 有 g_{mb1}：

$$A_v=-\frac{g_{m1}R_D}{1+(g_{m1}+g_{mb1})R_S}=-\frac{20}{1+2.4}=-5.88$$

若 γ=0：$-10/(0.5+1)=-6.67$。

L11 Q2 變形：PMOS 電流源取代理想 I_0 G2

題：Q2 電路，上方改為 pMOS 電流源（輸出電阻 $r_{o2}=20$ k）。$g_m=2$、$g_{mb}=0.4$ mA/V，$r_{o1}=20$ k，$R_S=1$ k。

$R_{out}=1+20+2.4(20)(1)=69$ k；$G_m=40/69=0.580$；$R_D=r_{o2}$：$r_{o2}\parallel R_{out}=20(69)/89=15.5$ k → $A_v=-0.580\times15.5=-8.99$（比理想 $-g_mr_o=-40$ 小很多）。

L12 源極隨耦器：增益、R_{out} H1 H2

題：$g_m=2$ mA/V，η=0.2，λ=0。(a) $R_S=5$ k；(b) 理想電流源偏壓；(c) 改用 M_2 電流源，$r_{o1}=r_{o2}=20$ k，接 $R_L=4$ k。

(a) $A_v=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{10}{1+12}=0.769$。(b) $\frac{1}{1+\eta}=0.833$；$R_{out}=\frac{1}{2.4}=0.417$ k。(c) $A_v=\frac{2}{2+0.4+0.05+0.05+0.25}=0.727$。

L13 SF 大訊號求工作點再求增益 H1 G4

題：$V_{in}=2$ V，$V_{TH}=0.5$ V（γ=0），$\beta=2$ mA/V²，$R_S=2$ k。求 V_{out}、A_v。

$$\tfrac{1}{2}(2)(1.5-y)^2(2)=y\Rightarrow 2y^2-7y+4.5=0\Rightarrow y=0.849\text{ V}$$

（另一根 2.65 V 會使 $V_{GS}<V_{TH}$，捨去）$I_D=0.424$ mA，$V_{OV}=0.651$ V，$g_m=1.30$ mA/V → $A_v=\frac{g_mR_S}{1+g_mR_S}=\frac{2.60}{3.60}=0.723$。

L14 寄生電容計算 I1

題：$W = 20\ \mu$m，$L = 0.5\ \mu$m，$C_{ox} = 8\ \text{fF}/\mu\text{m}^2$，$C_{ov} = 0.4\ \text{fF}/\mu\text{m}$。三區的 C_{GS}、C_{GD}。

$WLC_{ox} = 80$ fF，$WC_{ov} = 8$ fF。截止：$8 / 8$ fF；飽和：$53.3 + 8 = 61.3 / 8$ fF；深三極管：$40 + 8 = 48 / 48$ fF。

L15 CMOS 邏輯：由函數畫電路 J1

題：實現 $Y = \overline{A + B}$（NOR）與 $Y = \overline{AB + C}$。

NOR：NMOS 下拉 A、B **並聯**；PMOS 上拉 A、B **串聯**。$\overline{AB + C}$：NMOS（A 串 B）並 C；PMOS（A 並 B）串 C。驗證：$\overline{AB + C} = (\overline{A} + \overline{B})\overline{C}$。

M1 常見錯誤

- K_n vs $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} W/L$ 差 2 倍。
- 三極管漏係數 2；假設飽和未驗證。
- 小訊號忘把 V_{DD} 接地；R_D、r_o 是**並聯**。
- 退化分母漏 $1/g_m$；g_{mb} 推導丟負號。
- SF 忘記 $V_{SB} = V_{out}$（體效應）。
- 小考 M_2 當電流源（應為 $1/g_{m2}$）。
- S/D 固定不變（HW：F 由 S 變 D）。

M3 講義編號式索引

式	內容
4.1–4.5	$v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs}$ 展開、小訊號條件
4.6–4.8	$g_m = 2K_n V_{OV} = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$
4.9–4.15	CS：$v_o = -i_d R_D = -g_m R_D v_i$
4.16–4.18	λ、$r_o = [\lambda K_n V_{OV}^2]^{-1} \approx [\lambda I_{DQ}]^{-1}$
4.22–4.26	V_{TN} 體效應、$g_{mb} = \eta g_m$

講義未附 4.19–4.21。

N0909 09/09 導讀：MOSFET 電流公式與參數

黑板教了：nMOS 兩條大訊號公式（三極管 N0909-1、飽和 N0909-2）、導通參數 K_n, k_n', β 的關係（N0909-3）、C_{ox} 與 W, L, t_{ox}（N0909-4）。

可能考法：寫出兩區公式與條件；給 $\mu_n C_{ox}$、W/L 換算 K_n；判斷工作區。**注意**：板書三極管式漏係數 2，以 $\frac{1}{2}\beta[2V_{OV}V_{DS} - V_{DS}^2]$ 為準。→ 公式 A4、例題 L1。

N0909-1 nMOS 三極管區

板書 09/09

$$V_{GS} > V_{TH}, \qquad 0 \le V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$$

$$I_D = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left[2(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2\right]$$

N0909-2 nMOS 飽和區

板書 09/09

$$V_{GS} > V_{TH}, \qquad V_{DS} \ge V_{GS} - V_{TH}$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2$$

N0909-3 導通參數

板書 09/09

$$K_n = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$$


$$k_n' = \mu_n C_{ox}$$

$$\beta = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = k_n'\frac{W}{L} = 2K_n$$

μ_n：mobility，C_{ox}：$\mathrm{F/m^2}$，K_n, k_n', β：$\mathrm{A/V^2}$

N0909-4 氧化層電容與通道尺寸

板書 09/09

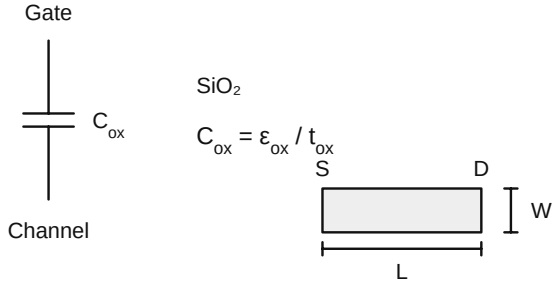


N0916 09/16 導讀：通道形狀與夾止

黑板教了：pn 逆偏（N0916-1）、截止（-2）、均勻通道（-3）、錐形通道（-4）、**夾止邊界逐行推導與 Overdrive**（-5）、I_D–V_{DS} 曲線族與 R_{on} 切線（-6）。

可能考法：「推導 $V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{TH}$」（R1）；畫三種通道形狀；用 V_{GD} 判斷區域。→ A5、K2。


N0916-1 p–n 接面逆向偏壓

板書 09/16

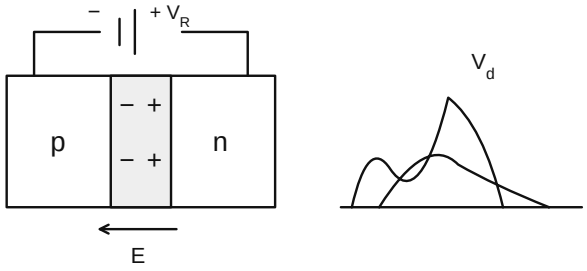

N0916-2 nMOS 截止


板書 09/16

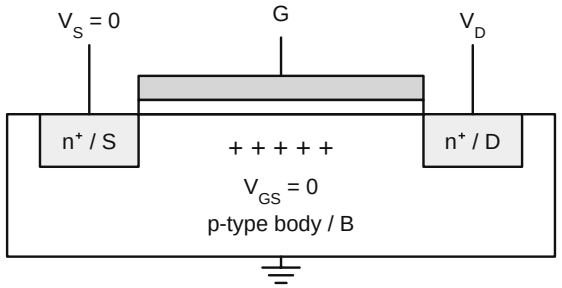

$$V_{GS} < V_{TH} \implies I_D \simeq 0$$


N0916-3 均勻反轉通道

板書 09/16

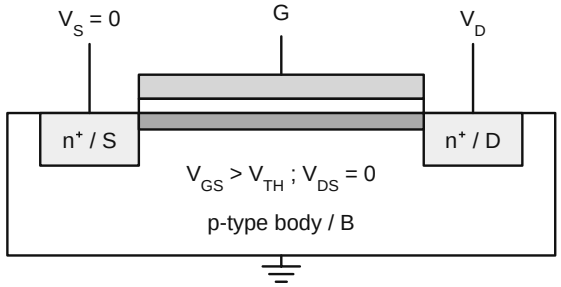

N0916-4 線性區錐形通道

板書 09/16

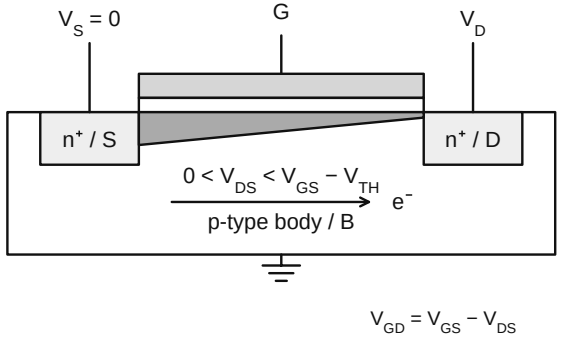

N0916-5 夾止邊界與 Overdrive

板書 09/16

$$V_{GD} = V_{TH}$$

$$V_G - V_D = V_{TH}$$

$$V_{GS} - V_{DS} = V_{TH}$$


$$V_{DS,\mathrm{sat}} = V_{GS} - V_{TH} \equiv V_{OV}$$

Triode：$V_{GS} > V_{TH},\ V_{DS} < V_{OV},\ V_{GD} > V_{TH}$

Saturation：$V_{GS} > V_{TH},\ V_{DS} \ge V_{OV},\ V_{GD} \le V_{TH}$

N0916-6 ID–VDS 特性與原點斜率

板書 09/16

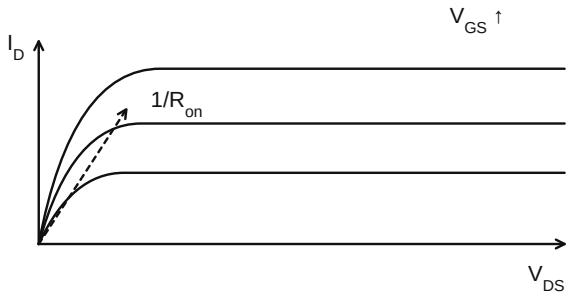

N0923 09/23 導讀：從 $Q = CV$ 推出電流

黑板教了：深線性區 R_{on}（N0923-1）、夾止後 $L' < L$（-2）、閘極電容與平均通道電位（-3）、通道電荷與渡越時間（-4）、**線性區電流逐行推導**（-5）、μ、V_t 相依性（-6）。

可能考法：**完整推導線性區電流**（R2，最可能的推導題）；證明 R_{on}（R3）；μ_n 數量級 500–700 cm²/V·s。→ A3、L2。

N0923-1 深線性區導通電阻

板書 09/23

$$V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_{TH})$$


$$I_{DS} \simeq \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})V_{DS}$$

$$V_{DS} = R_{on} I_{DS}$$

$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})}$$

N0923-2 通道夾止與 L′ < L

板書 09/23

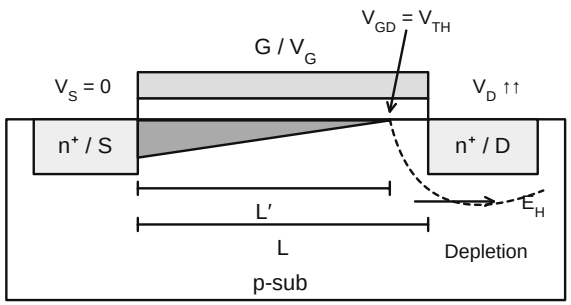

N0923-3 閘極電容與平均通道電位

板書 09/23


$$C = \varepsilon \frac{A}{d}, \quad A = WL, \quad d = t_{ox}$$

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}, \qquad C_g = C_{ox} W L$$

$$\varepsilon_{r,\mathrm{SiO_2}} \simeq 3.9$$

$$V_c = \frac{V_s + V_d}{2} = V_s + \frac{V_{ds}}{2}$$
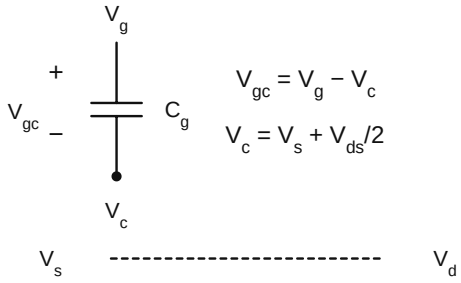
$$V_{gc} = V_g - V_c = V_g - \left(V_s + \frac{V_{ds}}{2}\right) = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2}$$



N0923-4 通道電荷與渡越時間

板書 09/23

$$Q_{\text{channel}} = CV = C_g(V_{gc} - V_t)$$

$$= C_{ox} W L \left(V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2} - V_t\right)$$

$$E = \frac{V_{ds}}{L}, \qquad v = \mu E = \mu \frac{V_{ds}}{L}$$

$$t = \frac{L}{v} = \frac{L^2}{\mu V_{ds}}$$

$$\mu_n \simeq 500 \sim 700 \ \mathrm{cm^2/(V\,s)} \quad (E \text{ low})$$

N0923-5 線性區電流逐步推導

板書 09/23

$$I_{ds} = \frac{Q_{\text{channel}}}{t} = \frac{C_g(V_{gc} - V_t)}{L/v}$$

$$= \frac{C_{ox} W L[(V_{gs} - V_{ds}/2) - V_t]}{L/v}$$

$$= C_{ox} W [(V_{gs} - V_{ds}/2) - V_t] \mu E$$

$$= C_{ox} W [(V_{gs} - V_{ds}/2) - V_t] \mu \frac{V_{ds}}{L}$$

$$= \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right) V_{ds}$$

$$= \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{gs} - V_t) - V_{ds}] V_{ds}$$


$$= \beta \left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right) V_{ds}, \quad \beta = \mu C_{ox} \frac{W}{L}$$

N0923-6 遷移率與臨界電壓相依性

板書 09/23

$$\mu = \mu(V_{GS}, E_{\text{vertical}})$$
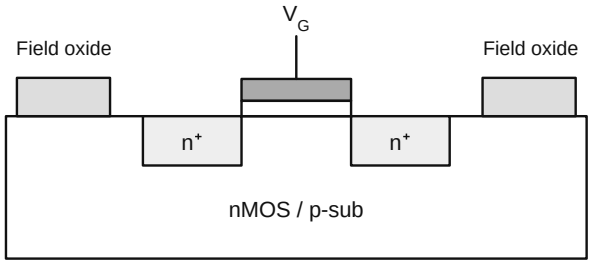
$$V_t = f(V_d), \qquad V_t = f(L), \qquad V_t = f(V_{SB})$$



N0930 09/30 導讀：負載線、CMOS、r_o

黑板教了：CS 負載線（N0930-1）、汲源埠等效（-2）、二極體連接負載（-3）、**CMOS 電氣等效** $\mu_n W_n/L_n = \mu_p W_p/L_p$（-4、-5）、場相依遷移率（-6）、λ 與 Early（-7）、r_o **推導**（-8）。

可能考法：pMOS 要做寬幾倍（R23）；寫負載線、找 Q 點（R24）；推 $r_o = 1/(\lambda I_{D0})$（R5）。→ B1、B3、C1。

N0930-1 電阻負載共源極與負載線


板書 09/30

$$v_{GS}(t) = V_{GS1} + v_i(t)$$

$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS}$$


$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D} = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$
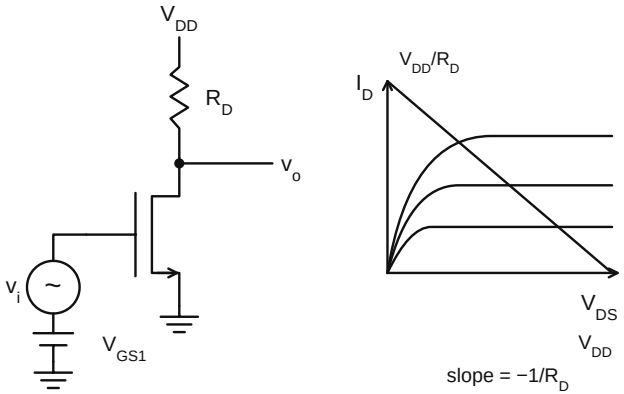
$$\frac{dI_D}{dV_{DS}} = -\frac{1}{R_D}, \qquad v_o = v_{DS}$$



N0930-2 汲源埠等效

板書 09/30

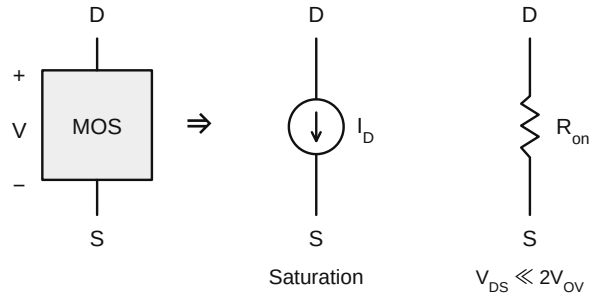


N0930-3 二極體連接 nMOS 負載

板書 09/30

$$G_2 = D_2, \quad V_{GD2} = 0, \quad V_{DS2} = V_{GS2}$$

$$V_O = V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2}$$
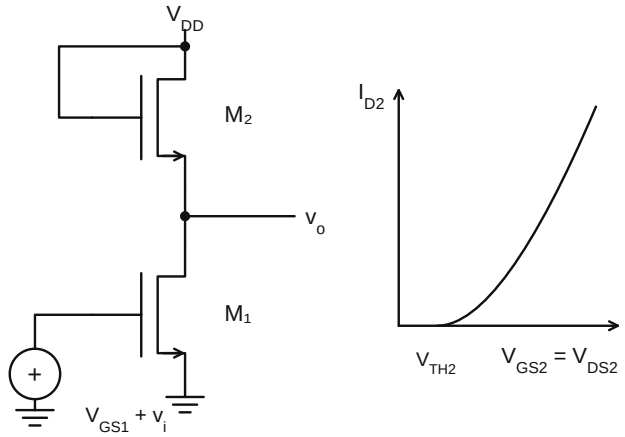
$$I_{D2} = K_{n2}(V_{GS2} - V_{TH2})^2, \quad V_{GS2} > V_{TH2}$$



N0930-4 CMOS 電氣等效

板書 09/30


$$V_{TN} = |V_{TP}|, \qquad K_n = K_p, \qquad \mu_n \neq \mu_p$$

$$K_n = \frac{1}{2}k'_n\frac{W_n}{L_n}, \quad K_p = \frac{1}{2}k'_p\frac{W_p}{L_p}$$

$$k'_n\frac{W_n}{L_n} = k'_p\frac{W_p}{L_p}$$


$$\mu_n\frac{W_n}{L_n} = \mu_p\frac{W_p}{L_p}$$
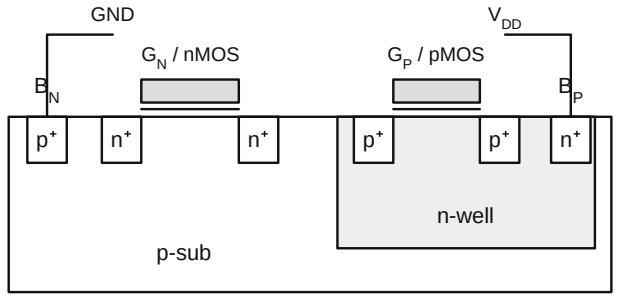
$$\frac{(W/L)_p}{(W/L)_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p} \quad (C_{ox,n} = C_{ox,p})$$



N0930-5 CMOS 反相器與負載電容

板書 09/30

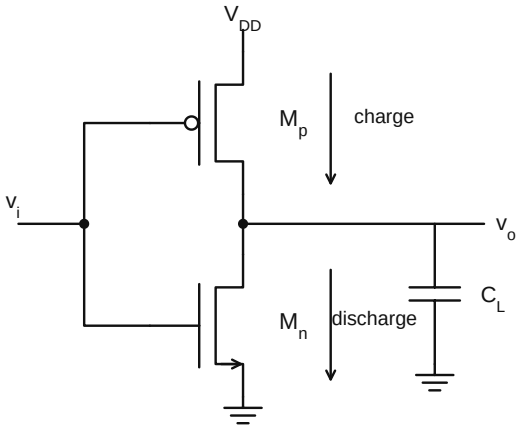

N0930-6 場相依遷移率

板書 09/30

$$\mu_p = f(V_{GS}), \qquad \mu = \mu(E), \qquad v = \mu(E)E$$

N0930-7 通道長度調變與 Early 電壓


板書 09/30

$$i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda v_{DS})$$

$$\lambda > 0, \quad [\lambda] = \mathrm{V}^{-1}$$

$$1 + \lambda v_{DS} = 0 \implies i_D = 0$$
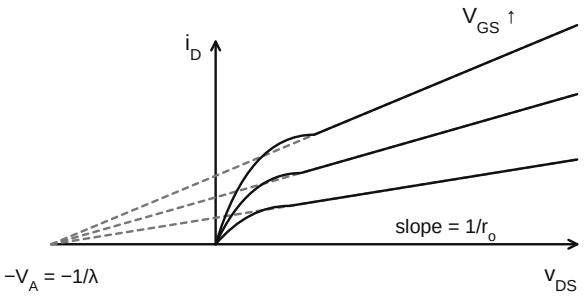
$$v_{DS} = -\frac{1}{\lambda} = -V_A, \qquad V_A = \frac{1}{\lambda}$$



N0930-8 輸出電阻 ro

板書 09/30

$$I_{D0} \equiv K_n(V_{GSQ} - V_{TN})^2$$

$$I_{DQ} = I_{D0}(1 + \lambda V_{DSQ})$$

$$r_o = \left(\frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}}\right)^{-1}\Bigg|_{v_{GS}=V_{GSQ}}$$

$$= \left[\lambda K_n(V_{GSQ} - V_{TN})^2\right]^{-1}$$

$$= \frac{1}{\lambda I_{D0}} = \frac{V_A}{I_{D0}}$$

$$= \frac{1 + \lambda V_{DSQ}}{\lambda I_{DQ}} \simeq \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

N1007 10/07 導讀：最多內容的一天（21 格）

黑板教了：工作區與電流源模型（-1、-2）、g_m **三式**（-3）、**CLM 泰勒展開**（-4、-5）、V_{GD} 判別（-6）、pn 逆偏與**體效應**（-7、-8）、隨耦器 $V_{in} - V_{out}$（-9）、**小訊號模型**（-10）、g_{mb} **連鎖律**（-11）、寄生電容 C_1–C_6 與各區 C_{GS}, C_{GD}（-12～-16）、**HW 三張圖**（-17～-19）、CS 大訊號與深三極管分壓（-20、-21）。

可能考法：推導題 R4 R6 R7 R9 R10 R11 全部出自這天；作業類比題。→ D、I 區。

N1007-1 工作區域與輸出特性

板書 10/07


$$V_{OV} = V_{GS} - V_{TH} > 0$$

$$V_{DS,\text{sat}} = V_{OV}$$

$0 \le V_{DS} < V_{OV}$: Triode

$V_{DS} \ge V_{OV}$: Saturation


$V_{DS} \ll V_{OV}$: Deep triode

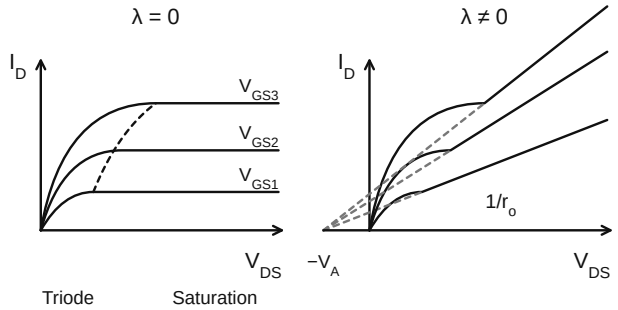

N1007-2 飽和區電流源模型

板書 10/07
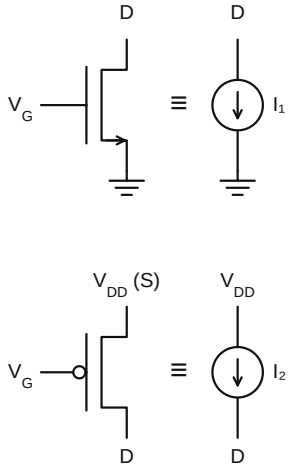
$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2, \quad \lambda = 0$$



N1007-3 轉導 g_m：三個等價式

板書 10/07


$$I_D = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}V_{OV}^2$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\Big|_{V_{DS},V_{BS}} = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}$$

$$V_{OV} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox}(W/L)}}$$

$$\boxed{g_m} = \boxed{\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D} = \sqrt{4K_n I_D} = \frac{2I_D}{V_{OV}}}$$
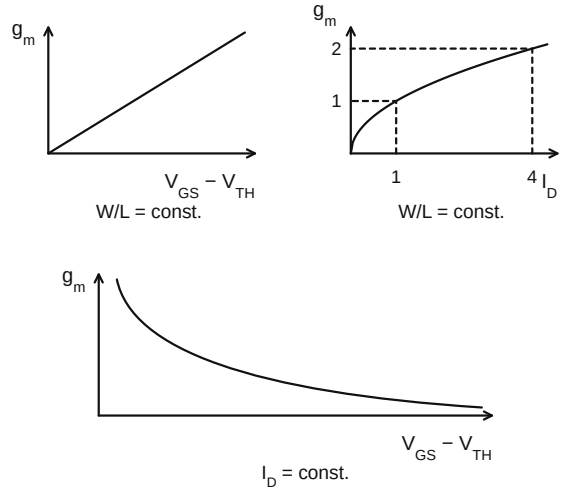
$$K_n = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}$$



N1007-4 通道長度調變：泰勒展開

板書 10/07

$$L' = L - \Delta L, \qquad \Delta L \ll L$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L'}V_{OV}^2$$

$$\frac{1}{L'} = \frac{1}{L - \Delta L} = \frac{1}{L}\left(1 - \frac{\Delta L}{L}\right)^{-1}$$

$$\simeq \frac{1}{L}\left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right)$$

$$\frac{\Delta L}{L} \propto V_{DS}, \qquad \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$$

$$\boxed{I_D} = \boxed{\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2(1 + \lambda V_{DS})}$$

N1007-5 通道調變：g_m 與 r_o

板書 10/07

$$I_{D0} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$$

$$I_D = I_{D0}(1+\lambda V_{DS})$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}(1+\lambda V_{DS})$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = \lambda I_{D0}$$


$$\boxed{r_o} = \boxed{\frac{1}{g_o} = \frac{1}{\lambda I_{D0}} = \frac{1+\lambda V_{DS}}{\lambda I_D}}$$

$$r_o \simeq \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D},\quad V_A = \frac{1}{\lambda}$$

N1007-6 閘－汲跨壓判別

板書 10/07

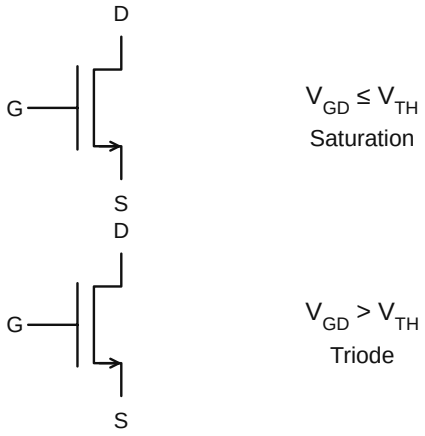
$$V_{DS} \gtrless V_{GS} - V_{TH} \iff V_{GD} \lessgtr V_{TH}$$



N1007-7 pn 接面反向偏壓

板書 10/07

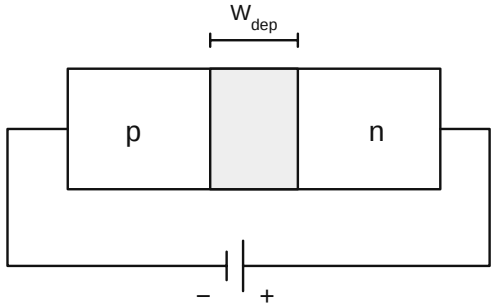$V_R \uparrow \Rightarrow\ W_{dep} \uparrow$




N1007-8 體效應：截面與臨界電壓

板書 10/07

$$V_{SB} = V_S - V_B \geq 0,\qquad \Phi = 2|\phi_F|$$

$$\boxed{V_{TH}} = \boxed{V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{\Phi + V_{SB}} - \sqrt{\Phi}\right)}$$
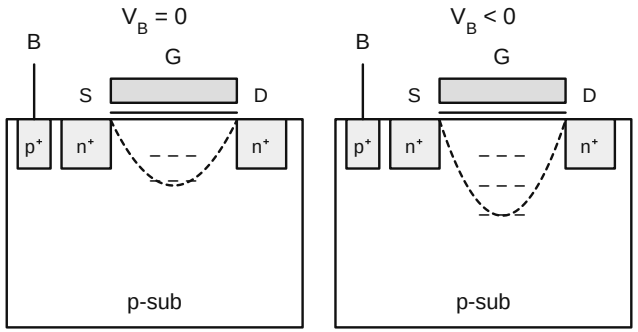
$$\gamma \simeq 0.3\text{–}0.4\ \mathrm{V}^{1/2},\quad V_{SB} \uparrow \Rightarrow V_{TH} \uparrow$$




N1007-9 源極隨耦器與體效應

板書 10/07

$$I_D = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2 = \text{const.}$$

$$\gamma = 0:\quad V_{in} - V_{out} = V_{TH} + V_{OV} = \text{const.}$$

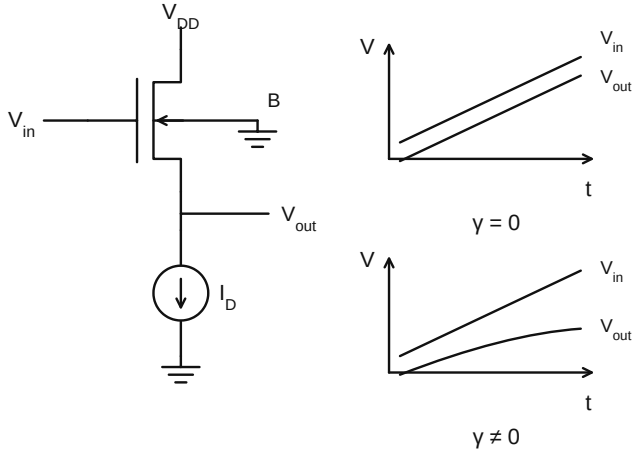
$$\gamma \neq 0:\quad V_{SB} = V_{out},\quad V_{TH} = f(V_{out})$$




N1007-10 飽和區小訊號模型

板書 10/07
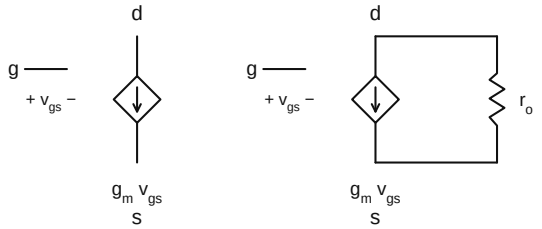
$$\boxed{i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs} + \frac{v_{ds}}{r_o}},\qquad i_g = 0$$



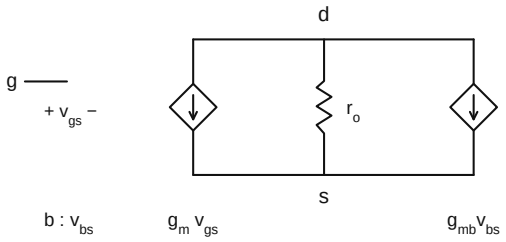

N1007-11 背閘轉導 g_{mb}：連鎖律

板書 10/07

$$g_{mb} \equiv \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}}\right|_{V_{GS},V_{DS}}$$

$$= \frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = -g_m\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}$$


$$V_{BS} = -V_{SB}$$

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = -\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}} = -\frac{\gamma}{2\sqrt{\Phi + V_{SB}}} = -\eta$$

$$\boxed{g_{mb}} = \boxed{\eta g_m}, \qquad \eta = \frac{g_{mb}}{g_m}$$

N1007-12 MOSFET 五個端點寄生電容

板書 10/07

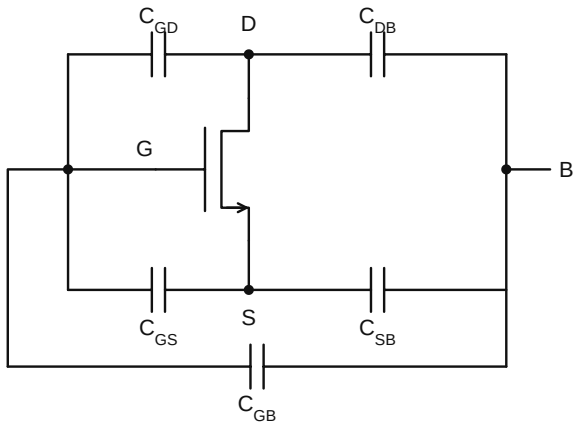

N1007-13 寄生電容 C_1–C_6


板書 10/07

$$C_1 = WLC_{ox}$$

$$C_2 = C_{dep} = WL\sqrt{\frac{q\varepsilon_{si}N_{sub}}{4|\phi_F|}}$$


$$C_3 = C_4 = WL_DC_{ox} = WC_{ov}$$

$$C_5, C_6: \quad C_j + C_{jsw}$$

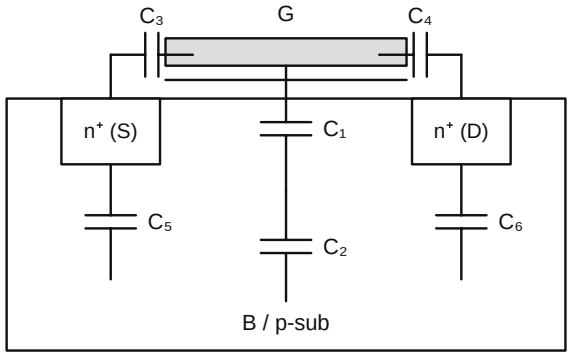


N1007-14 偏壓下的通道形狀

板書 10/07

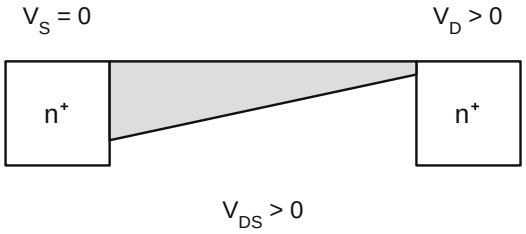

N1007-15 電容特性的偏壓電路


板書 10/07

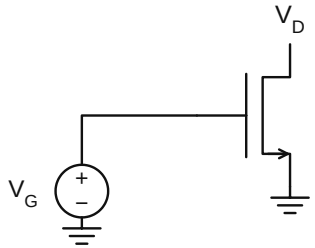

N1007-16 閘極電容與工作區域

板書 10/07


	C_{GS}	C_{GD}
OFF	WC_{ov}	WC_{ov}
Saturation	$\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$	WC_{ov}
Deep triode	$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$	$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$

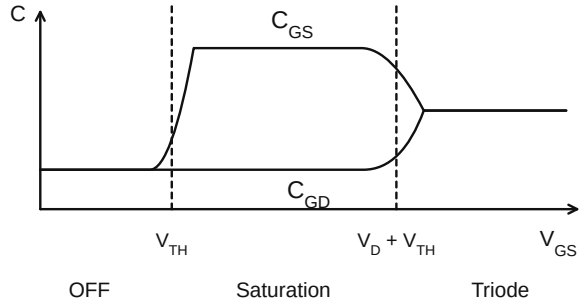

N1007-17 HW 2026/10/07：偏壓電路

板書 10/07

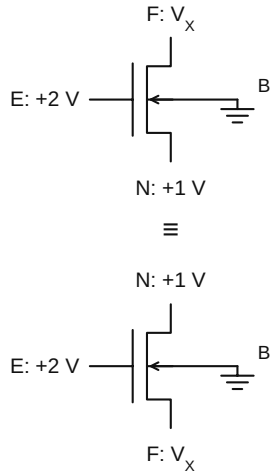
$$V_E = 2\ \text{V},\quad V_N = 1\ \text{V},\quad V_B = 0,$$
$$V_F = V_X:\ 0 \to 3\ \text{V},\quad V_{TH} = 0.6\ \text{V},$$
$$V_E - V_{TH} = 1.4\ \text{V}$$



N1007-18 HW Fig.2：C_{EN} 與 C_{EF}

板書 10/07

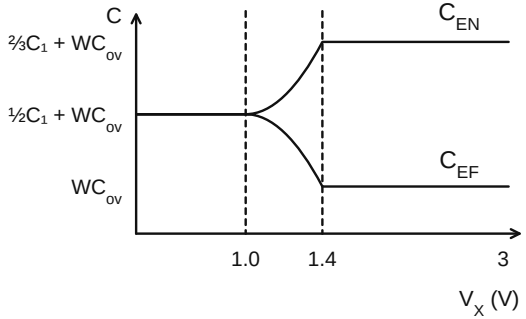
$$V_X = 1\ \text{V}:\quad C_{EN} = C_{EF} = \tfrac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$$
$$V_X \geq 1.4\ \text{V}:\quad C_{EN} = \tfrac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov},\quad C_{EF} = WC_{ov}$$



N1007-19 HW Fig.3：接面電容

板書 10/07

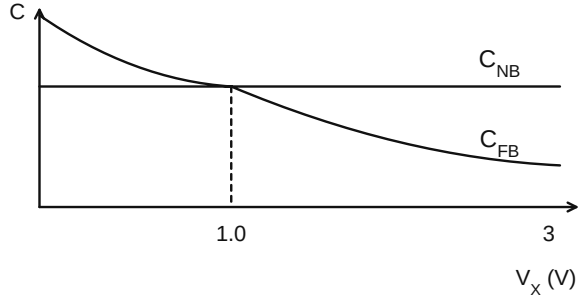
$$V_{NB} = 1\ \text{V},\quad C_{NB} = \text{const.}$$
$$V_{FB} = V_X,\quad \frac{dC_{FB}}{dV_X} < 0,\quad C_{FB}(1\ \text{V}) = C_{NB}$$



N1007-20 電阻負載共源級：大訊號

板書 10/07
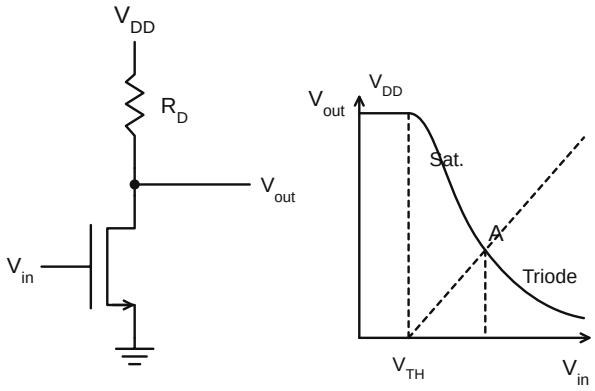
$$\lambda = 0,\qquad V_{GS} = V_{in},\quad V_{DS} = V_{out}$$
$$V_{in} \leq V_{TH}:\quad I_D = 0,\quad V_{out} = V_{DD}$$
$$V_{out} \geq V_{in} - V_{TH}:\quad V_{out} = V_{DD} - I_D R_D$$
$$= V_{DD} - \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2 R_D$$
$$A:\quad V_{out} = V_{in} - V_{TH}$$




N1007-21 三極管區與深三極管區

板書 10/07

$V_{out} < V_{in} - V_{TH}$：
$$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}R_D\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left[2(V_{in} - V_{TH})V_{out} - V_{out}^2\right]$$

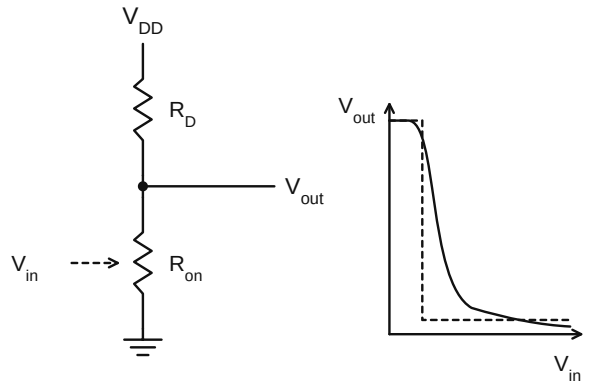$V_{out} \ll V_{in} - V_{TH}$：
$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox}(W/L)(V_{in} - V_{TH})}$$
$$\boxed{V_{out}} = \boxed{V_{DD}\frac{R_{on}}{R_D + R_{on}}}$$



N1014 10/14 導讀：共源級各種負載、源極退化

黑板教了：CS 增益對 VTC 微分（-1、-2）、小訊號電路（-3）、**含 λ 隱函數微分**（-4）、固定 V_{DS} 轉移特性（-5）、**MOS 電阻兩種接法**（-7～-9）、理想電流源本質增益（-10）、**二極體負載兩種推法**（-11～-13）、**PMOS 電流源負載與擺幅**（-14、-15）、**源極退化連鎖律與吸收定理**（-16～-18）。

可能考法：R12–R17；計算題 L6–L9。→ E、F、G 區。

N1014-1 電阻負載共源級：增益

板書 10/14

$$\lambda = 0,\quad V_{GS} = V_{in},\quad V_{DS} = V_{out}$$
$$V_{out} = V_{DD} - R_D\tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2$$
$$A_v \equiv \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = \frac{\partial V_{DS}}{\partial V_{in}}$$
$$= -R_D\left[\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})\right]$$
$$\boxed{A_v} = \boxed{-g_m R_D}$$

N1014-2 增益與偏壓參數

板書 10/14

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} I_D}, \qquad R_D = \frac{V_{RD}}{I_D}$$

$$\begin{aligned} A_v &= -g_m R_D \\ &= -\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} I_D}\, R_D \\ &= -\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} I_D}\,\frac{V_{RD}}{I_D} \end{aligned}$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{-\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}}\,\frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}}$$

$$V_{out} = V_{DD} - V_{RD} \geq V_{in} - V_{TH}$$


N1014-3 共源級小訊號等效電路

板書 10/14

$$v_{gs} = v_{in}$$

$$v_{out} = -g_m v_{gs}(R_D \parallel r_o)$$
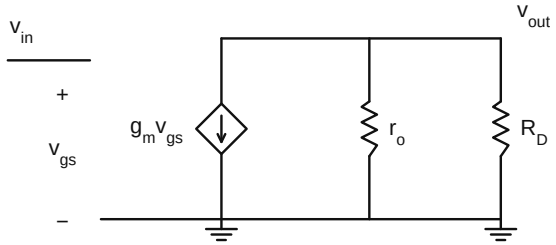
$$\boxed{A_v} = \boxed{\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m(R_D \parallel r_o)}$$



N1014-4 含 λ：隱函數微分

板書 10/14

$$I_{D0} = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2$$

$$V_{out} = V_{DD} - R_D I_{D0}(1 + \lambda V_{out})$$

$$\begin{aligned} A_v &= -R_D\left[\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})(1 + \lambda V_{out}) + I_{D0}\lambda A_v\right] \\ &= -R_D(g_m + g_o A_v), \quad g_o = \lambda I_{D0} = \frac{1}{r_o} \end{aligned}$$

$$(1 + R_D g_o)A_v = -R_D g_m$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{-\frac{R_D g_m}{1 + R_D/r_o} = -g_m\frac{R_D r_o}{R_D + r_o}}$$

N1014-5 固定 V_{DS} 的轉移特性

板書 10/14

$$\lambda = 0: \quad V_{DS} = \text{const.}$$


$$V_{TH} < V_{GS} \leq V_{DS} + V_{TH}: \quad I_D = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2$$


$$V_{GS} > V_{DS} + V_{TH}: \quad I_D = \mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \tfrac{1}{2}V_{DS}^2\right]$$

V_{DS}VDS 的轉移特
性">IDVGSVTHVDS+VTHOFFSaturationTriode

N1014-6 特性關係草圖（可辨線條）


板書 10/14

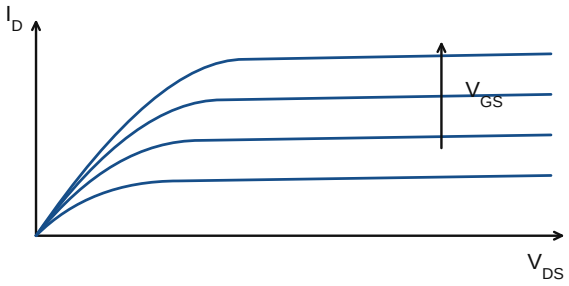

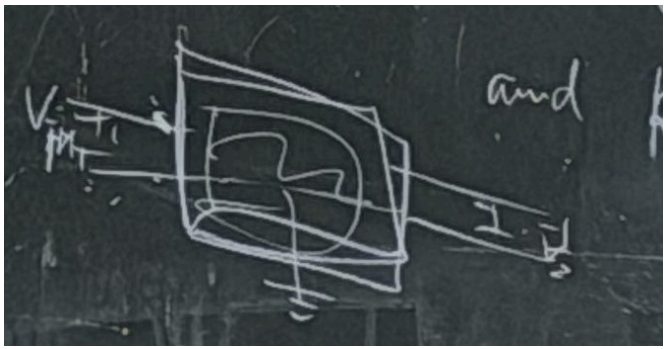

N1014-7 二極體連接：nMOS 與 pMOS

板書 10/14

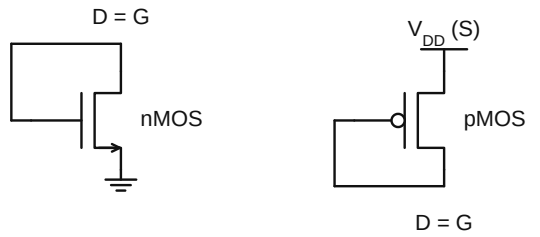

N1014-8 MOS 電阻：閘汲短接


板書 10/14

$$\lambda \neq 0, \quad \gamma = 0, \quad v_1 = v_{gs} = v_x$$

$$i_x = g_m v_1 + \frac{v_x}{r_o} = \left(g_m + \frac{1}{r_o}\right)v_x$$

$$\boxed{R} = \boxed{\frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_m + 1/r_o} = \frac{1}{g_m} \parallel r_o}$$
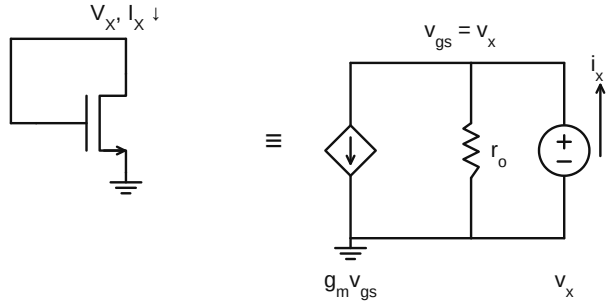
$$g_m \gg 1/r_o: \quad R \simeq \frac{1}{g_m}$$




N1014-9 MOS 電阻：源端輸入與體效應

板書 10/14

$\lambda \neq 0, \quad \gamma \neq 0, \quad v_1 = v_{gs} = -v_x, \quad v_{bs} = -v_x$
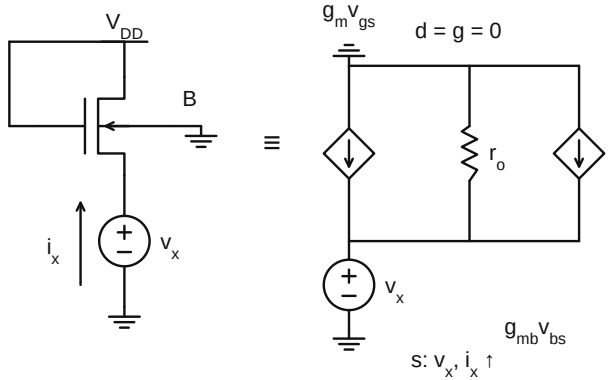
$$i_x = -g_m v_1 - g_{mb} v_{bs} + \frac{v_x}{r_o}$$
$$= v_x \left(g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o} \right)$$
$$\boxed{R} = \boxed{\frac{1}{g_m + g_{mb} + 1/r_o}}$$
$$= \frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \parallel r_o \simeq \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$




N1014-10 理想電流源負載與本質增益

板書 10/14

$$A_v = -g_m (R_D \parallel r_o)$$

$R_D \to \infty$: $\boxed{A_v = -g_m r_o}$
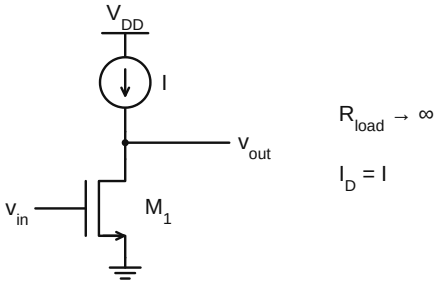
$$I_D = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox} \tfrac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{out}) = I$$
$$dI_D = g_m \, dV_{in} + g_o \, dV_{out} = 0$$




N1014-11 二極體連接負載共源級

板書 10/14

$$R_L = \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}}, \quad \eta_2 = \frac{g_{mb2}}{g_{m2}}$$
$$A_v = -g_{m1} R_L = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} \frac{1}{1 + \eta_2}$$
$$= -\frac{\sqrt{2\mu_n C_{ox} (W/L)_1 I_{D1}}}{\sqrt{2\mu_n C_{ox} (W/L)_2 I_{D2}}} \frac{1}{1 + \eta_2}$$
$$\boxed{A_v} = \boxed{-\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + \eta_2}}$$

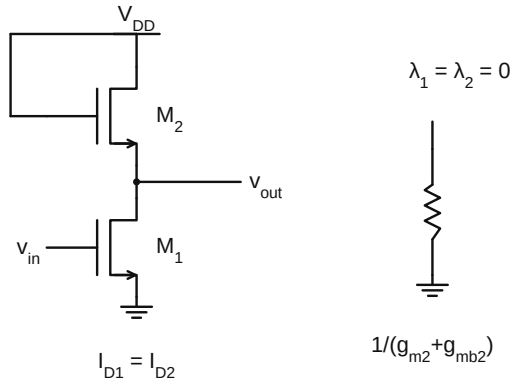$\eta_2 = 0$: $A_v = -\dfrac{g_{m1}}{g_{m2}}$



N1014-12 二極體負載：大訊號等電流

板書 10/14

$$I_{D1} = I_{D2}, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$
$$\tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox} (W/L)_1 (V_{in} - V_{TH1})^2 = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox} (W/L)_2 (V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})^2$$
$$\sqrt{(W/L)_1} (V_{in} - V_{TH1}) = \sqrt{(W/L)_2} (V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})$$
$$V_{in} - V_{TH1} > 0, \quad V_{DD} - V_{out} - V_{TH2} > 0$$

N1014-13 二極體負載：連鎖微分

板書 10/14


$$\frac{\partial V_{TH1}}{\partial V_{in}} = 0, \quad V_{SB2} = V_{out}, \quad \frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{out}} = \eta_2$$
$$\sqrt{(W/L)_1} \left(1 - \frac{\partial V_{TH1}}{\partial V_{in}} \right) = \sqrt{(W/L)_2} \left[-\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} - \frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{out}} \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} \right]$$
$$\sqrt{(W/L)_1} = -\sqrt{(W/L)_2} (1 + \eta_2) \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}$$
$$\boxed{A_v} = \boxed{-\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + \eta_2}}$$

N1014-14 PMOS 電流源負載共源級

板書 10/14

M_1, M_2 : Saturation

$$v_{gs2} = 0 \quad \Rightarrow \quad g_{m2} v_{gs2} = 0$$
$$\boxed{A_v} = \boxed{-g_{m1} (r_{o1} \parallel r_{o2})}$$
$$V_{SD2,\min} = V_{SG2} - |V_{THp}|$$
$$V_{in} - V_{THn} \leq V_{out} \leq V_{DD} - (V_{SG2} - |V_{THp}|)$$

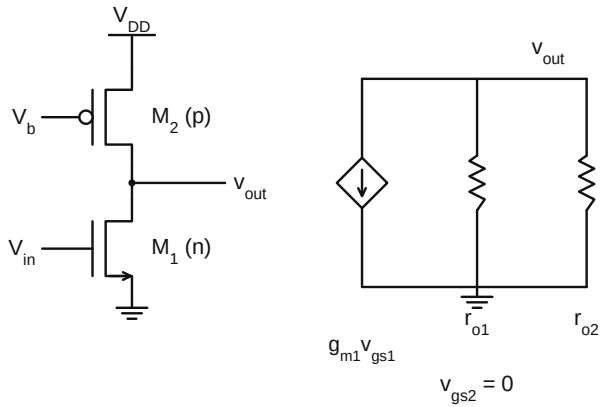

N1014-15 PMOS 負載進入深三極管區


板書 10/14

$$V_{SD2} \ll V_{SG2} - |V_{THp}|$$

$$R_{on2} = \frac{1}{\mu_p C_{ox}(W/L)_2(V_{SG2} - |V_{THp}|)}$$

$$\boxed{A_v} \simeq \boxed{-g_{m1}R_{on2}}$$
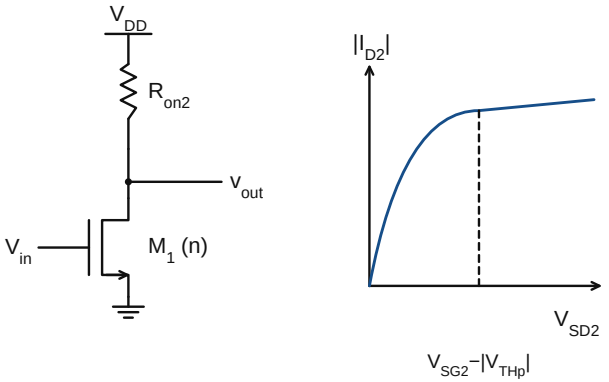
$$V_{out,\max} \to V_{DD} \quad (I_D \to 0)$$



N1014-16 源極退化共源級與等效轉導


板書 10/14

$$\lambda = 0, \quad \gamma = 0, \quad I_D = f(V_{GS})$$

$$G_m \equiv \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}, \quad g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$$

$$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$$
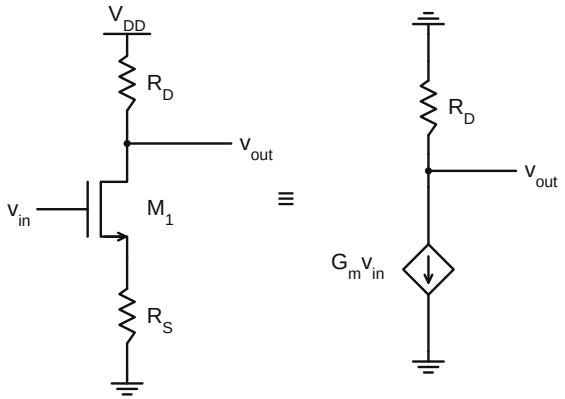
$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - R_S \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} = 1 - R_S G_m$$



N1014-17 源極退化的小訊號電路


板書 10/14

$$v_s = i_d R_S, \quad v_{gs} = v_{in} - v_s, \quad i_d = g_m v_{gs}$$

$$v_{out} = -i_d R_D$$

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} R_D = -\frac{\partial f}{\partial V_{in}} R_D$$
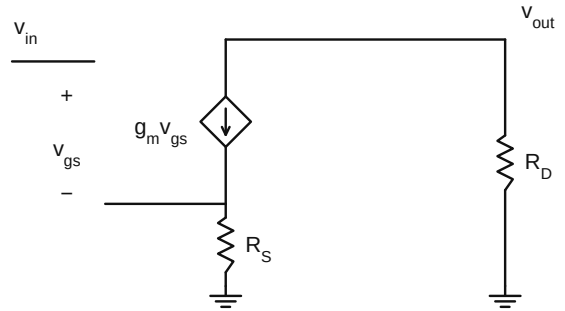
$$= -\frac{\partial f}{\partial V_{GS}} \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} R_D = -g_m \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} R_D$$



N1014-18 源極退化：連鎖律與吸收定理

板書 10/14

$$G_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = g_m(1 - R_S G_m)$$

$$G_m(1 + g_m R_S) = g_m$$

$$\boxed{G_m} = \boxed{\frac{g_m}{1 + g_m R_S} = \frac{1}{1/g_m + R_S}}$$

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} R_D = -G_m R_D$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{-\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S} = -\frac{R_D}{1/g_m + R_S}}$$

$$\frac{1}{g_m} \ll R_S: \quad G_m \simeq \frac{1}{R_S}, \quad A_v \simeq -\frac{R_D}{R_S}$$


N1021 10/21 導讀：G_m、雙埠、小考、R_{out}

黑板教了：雙埠模型與 G_m 定義（-1）、λ=γ=0 連鎖律（-2）、**含 r_o, g_{mb} 的短路 G_m**（-3）、線性化與電阻比（-4、-5）、**小考**（-6）、CMOS NAND／AOI22（-7～-9）、R_{out} **測試源推導與阻抗倍增**（-10、-11）、接地 CS 有限 r_o（-12）。

可能考法：小考變形（Q1、L10）；R17–R19、R25。→ G、E2、J。

N1021-1 源極退化 CS 與雙埠模型

板書 10/21

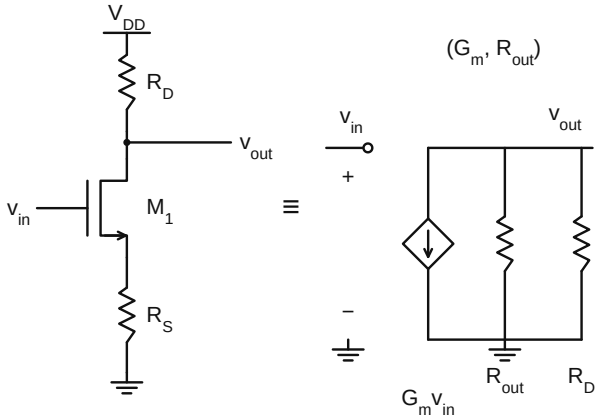

$$I_D=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})^2,\quad I_D=f(V_{GS}),\quad V_{in}\neq V_{GS}$$

$$g_m=\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}},\qquad G_m=\left.\frac{i_{out}}{v_{in}}\right|_{v_{out}=0},\qquad R_{out}=\left.\frac{v_x}{i_x}\right|_{v_{in}=0}$$

$$i_{out}=G_m v_{in},\qquad A_v=\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}=-G_m(R_{out}\parallel R_D)$$

N1021-2 連鎖律：$\lambda=\gamma=0$

板書 10/21

$$V_{out}=V_{DD}-I_D R_D,\qquad V_{GS}=V_{in}-I_D R_S$$

$$A_v=-\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}R_D=-\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}R_D$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}=1-\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}R_S=1-G_m R_S$$

$$G_m=g_m(1-G_m R_S)\Rightarrow G_m(1+g_m R_S)=g_m\Rightarrow \boxed{G_m=\frac{g_m}{1+g_m R_S}}$$

$$A_v=-g_m\left(1-\frac{g_m R_S}{1+g_m R_S}\right)R_D$$

$$=-g_m\frac{R_D}{1+g_m R_S}=-G_m R_D$$

N1021-3 短路轉導：$r_o,\ g_{mb}$

板書 10/21

$r_o,\ g_{mb}$ro, gmb">ving+vgs−gmvgsrogmbvbssRSioutd = 0

$$v_d=0,\quad v_x=v_{RS}=i_{out}R_S,\quad v_1=v_{in}-i_{out}R_S,\quad v_{bs}=-v_x=-i_{out}R_S$$

$$i_{r_o}=\frac{0-v_x}{r_o}=-\frac{i_{out}R_S}{r_o}$$

$$i_{out}=g_m v_1+g_{mb}v_{bs}+i_{r_o}$$


$$=g_m(v_{in}-i_{out}R_S)-g_{mb}i_{out}R_S-\frac{i_{out}R_S}{r_o}$$

$$i_{out}\left(1+g_m R_S+g_{mb}R_S+\frac{R_S}{r_o}\right)=g_m v_{in}$$

$$\boxed{G_m=\frac{g_m}{1+(g_m+g_{mb})R_S+R_S/r_o}=\frac{g_m r_o}{R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_S r_o}}$$

N1021-4 線性化與電阻比

板書 10/21

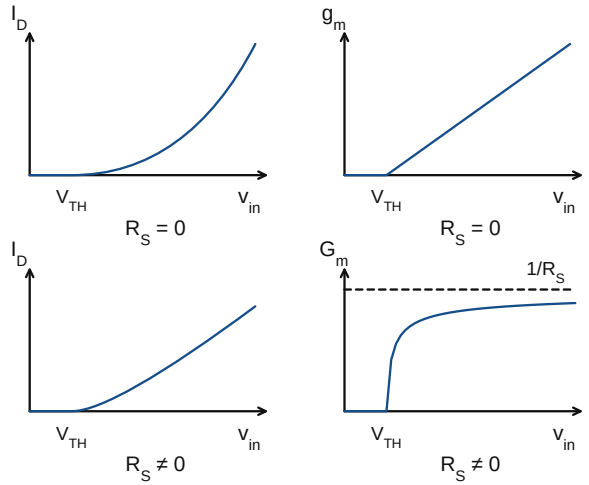

$$\lambda=\gamma=0:\quad G_m=\frac{g_m}{1+g_m R_S}=\frac{1}{1/g_m+R_S},\qquad A_v=-\frac{R_D}{1/g_m+R_S}$$


$$R_S=0:\quad G_m=g_m,\quad A_v=-g_m R_D$$

$$1/g_m\gg R_S:\quad G_m\approx g_m$$

$$g_m R_S\gg 1:\quad G_m\approx\frac{1}{R_S},\quad A_v\approx-\frac{R_D}{R_S}$$

N1021-5 源極路徑等效電阻

板書 10/21

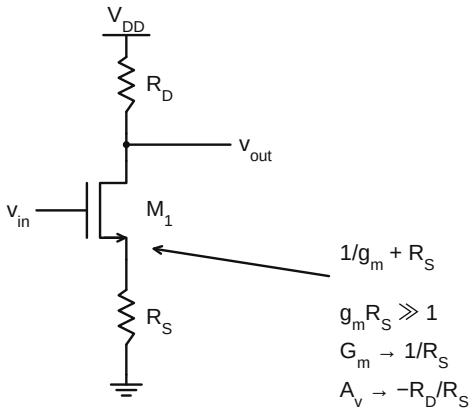

N1021-6 10/21 小考：$A_v = ?$

板書 10/21

$A_v = ?$ Av =?">VDDRDvoutvinM1M2


(pMOS)≡VDDRDvoutvinM11/gm2

$M_1:\text{NMOS},\quad M_2:\text{PMOS},\quad \lambda=0,\quad \gamma=0$

$R_S=\dfrac{v_x}{i_x}=\dfrac{1}{g_{m2}},\qquad \boxed{A_v=-\dfrac{R_D}{1/g_{m1}+1/g_{m2}}=-\dfrac{g_{m1}g_{m2}}{g_{m1}+g_{m2}}R_D}$

N1021-7 CMOS NAND 與反相器


板書 10/21

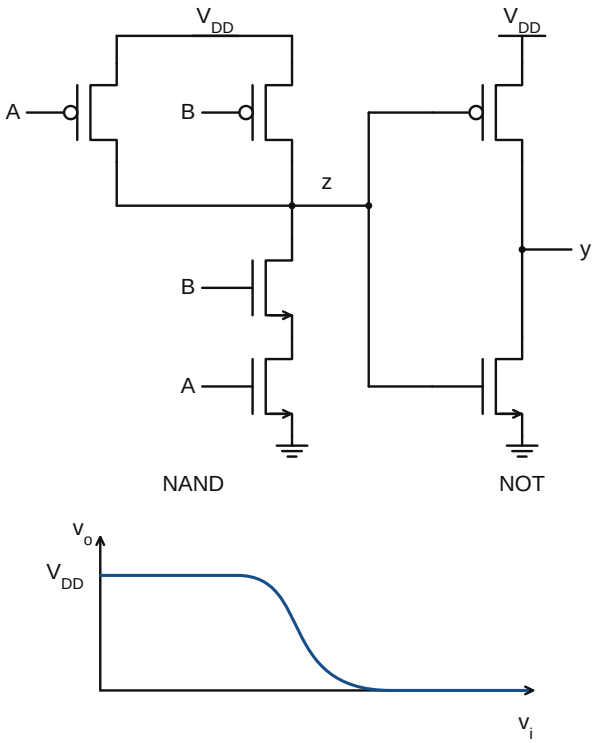

$z=\overline{AB},\qquad y=\overline{z}=AB$

N1021-8 CMOS 複合邏輯閘 AOI22


板書 10/21

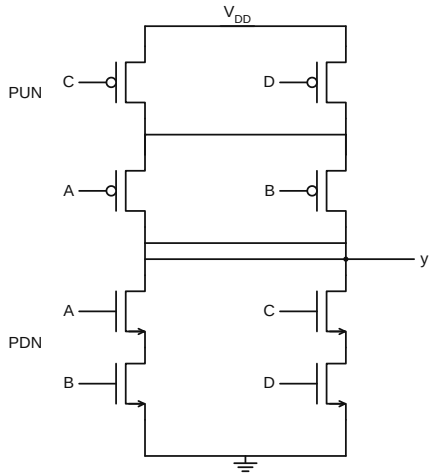

$\overline{y}=AB+CD,\qquad \boxed{y=\overline{AB+CD}=(\overline{A}+\overline{B})(\overline{C}+\overline{D})}$


N1021-9 AND–OR–INVERT 邏輯圖

板書 10/21

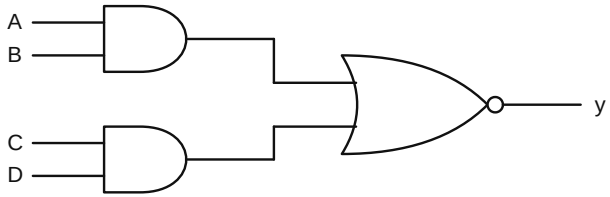

N1021-10 輸出電阻：測試源與 KCL

板書 10/21

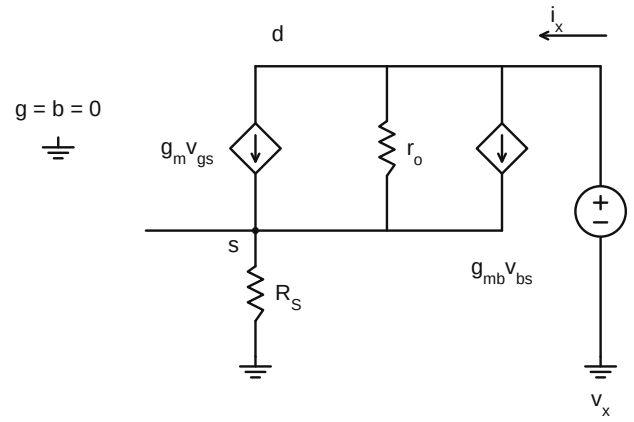

$$v_{in}=v_g=v_b=0,\qquad v_{RS}=i_xR_S,\qquad v_1=v_{gs}=v_{bs}=-i_xR_S$$

$$i_x=g_mv_{gs}+i_{r_o}+g_{mb}v_{bs}$$

$$i_{r_o}=i_x-(g_m+g_{mb})v_1=i_x+(g_m+g_{mb})R_Si_x$$

$$\begin{aligned}v_x&=v_{RS}+v_{r_o}=i_xR_S+i_{r_o}r_o\\&=i_xR_S+[i_x+(g_m+g_{mb})R_Si_x]r_o\\&=i_x[R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_Sr_o]\end{aligned}$$

N1021-11 輸出電阻倍增

板書 10/21

$$\boxed{R_{out}=\frac{v_x}{i_x}}=R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S$$

$$=[1+(g_m+g_{mb})r_o]R_S+r_o$$

$$=[1+(g_m+g_{mb})R_S]r_o+R_S$$

$(g_m+g_{mb})r_o\gg1$：$\boxed{R_{out}\approx r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S=[1+(g_m+g_{mb})R_S]r_o}$

N1021-12 接地源極 CS：有限 r_o

板書 10/21

$r_o$ro">VDDRDvoutvinM1≡gmvinroRDvout

$R_S=0$：　$v_{out}=-g_mv_{in}(r_o\parallel R_D)$，　$\boxed{A_v=-g_m(r_o\parallel R_D)}$

$r_o\to\infty$：　$A_v=-g_mR_D$；　$R_D\to\infty$：　$A_v=-g_mr_o$


N1028 10/28 導讀：A_v 直接法、源極隨耦器

黑板教了：步階分壓求 R_{out}（-1）、**有限 R_D 直接法 A_v 與 $-G_m(R_D\parallel R_{out})$ 分解**（-2、-3）、**例題：理想電流源負載**（-4）、**源極隨耦器大訊號、η 微分、增益曲線**（-5～-7）、電流源偏壓 SF、$R_{out}=1/(g_m+g_{mb})$、戴維寧分壓、含 r_{o1},r_{o2},R_L（-8～-12）。

可能考法：Q2 變形（L11）；R20–R22；SF 計算（L12、L13）。→ G2、H 區。

N1028-1 步階測試與源極等效電阻

板書 10/28

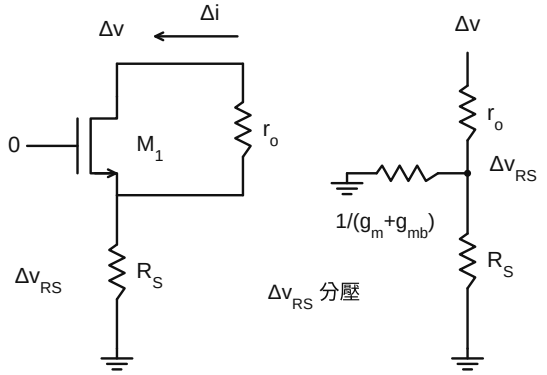

$R_S=0$：　$\Delta v_{RS}=0$；　$v_g=v_b=0$，　$R_p=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}\parallel R_S=\frac{1}{g_m+g_{mb}+1/R_S}$

$$\Delta v_{RS}=\Delta v\frac{R_p}{r_o+R_p}$$

$$\Delta i=\frac{\Delta v_{RS}}{R_S}=\frac{\Delta v}{R_S}\frac{1/(g_m+g_{mb}+1/R_S)}{r_o+1/(g_m+g_{mb}+1/R_S)}$$

$$=\frac{\Delta v}{R_S[1+r_o(g_m+g_{mb}+1/R_S)]}$$

$$=\frac{\Delta v}{R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S}$$

$$\boxed{\frac{\Delta v}{\Delta i}=R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S=R_{out}}$$

N1028-2 有限 R_D：直接法推導 A_v

板書 10/28

R_DRD：直接法推導 A_v

">ving+vgs−gmvgsrogmbvbssRSRDvout

$$i_{RS}=-\frac{v_{out}}{R_D},\quad v_{RS}=-\frac{v_{out}R_S}{R_D},\quad v_1=v_{in}+\frac{v_{out}R_S}{R_D},\quad v_{bs}=\frac{v_{out}R_S}{R_D}$$

$$i_{r_o}=i_{RS}-(g_mv_1+g_{mb}v_{bs})=-\frac{v_{out}}{R_D}-g_m\left(v_{in}+\frac{v_{out}R_S}{R_D}\right)-g_{mb}\frac{v_{out}R_S}{R_D}$$

$$v_{out}=i_{r_o}r_o+v_{RS}=-\frac{v_{out}r_o}{R_D}-\left[g_m\left(v_{in}+\frac{v_{out}R_S}{R_D}\right)+g_{mb}\frac{v_{out}R_S}{R_D}\right]r_o-\frac{v_{out}R_S}{R_D}$$

$$v_{out}\left[1+\frac{r_o}{R_D}+\frac{g_mr_oR_S}{R_D}+\frac{g_{mb}r_oR_S}{R_D}+\frac{R_S}{R_D}\right]=-g_mr_ov_{in}$$

$$\boxed{A_v=-\frac{g_mr_oR_D}{R_D+R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S}}$$

N1028-3 增益分解

板書 10/28

$$D=R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S=R_{out},\qquad \frac{A}{B}=\frac{A}{C}\frac{C}{B}$$

$$A_v=-\frac{g_mr_oR_D}{R_D+D}$$

$$=-\frac{g_mr_o}{D}\frac{DR_D}{R_D+D}$$

$$=\boxed{-G_m(R_D\parallel R_{out})}$$

N1028-4 例題：理想電流源負載 CS，$A_v=?$

板書 10/28

$A_v=?$ Av =?">VDDI0voutvinM1RS≡vin+

−RoutGmvinvout

$$r_{I_0}=\infty,\quad i_{RS}=0,\quad v_{RS}=0,\quad R_D\to\infty$$


$$A_v=-G_mR_{out}$$

$$=-\frac{g_mr_o}{R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_Sr_o}[R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_Sr_o]$$

$$=\boxed{-g_mr_o}$$

N1028-5 Source Follower / Common Drain / Buffer

板書 10/28

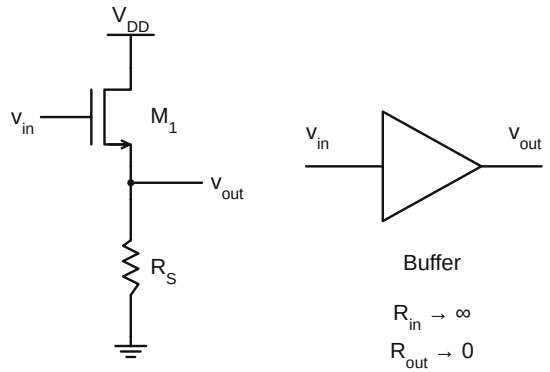

$$\lambda=0,\qquad V_{GS}=V_{in}-V_{out},\quad V_{SB}=V_{out}$$

$$V_{in}\le V_{TH0}:\quad I_D=0,\quad V_{out}=0$$

$V_{in}>V_{TH0},\quad V_{DD}\ge V_{in}-V_{TH}:$ $\boxed{\frac{1}{2}\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2R_S=V_{out}}$

N1028-6 體效應與大訊號微分

板書 10/28

$$A_v=\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}},\quad \eta=\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}=\frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F+V_{out}}}=\frac{g_{mb}}{g_m}$$

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}=\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}\frac{\partial V_{SB}}{\partial V_{in}}=\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{out}}\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}=\eta A_v$$


$$\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{out}-V_{TH})(1-A_v-\eta A_v)R_S=A_v$$

$$g_mR_S(1-A_v-\eta A_v)=A_v\Rightarrow g_mR_S=A_v[1+(1+\eta)g_mR_S]$$

$$\boxed{A_v=\frac{g_mR_S}{1+(1+\eta)g_mR_S}=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{g_m}{1/R_S+g_m+g_{mb}}}$$

N1028-7 增益曲線與平方律

板書 10/28

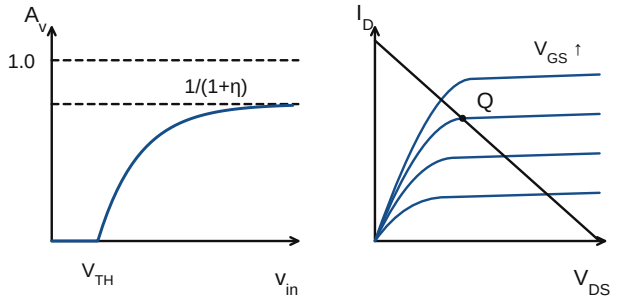


$$(g_m + g_{mb})R_S \gg 1: \quad A_v \approx \frac{g_m}{g_m + g_{mb}} = \frac{1}{1+\eta}, \qquad \eta \approx 0.2$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_{TH})^2, \qquad 1.5^2 = 2.25, \quad 2^2 = 4$$

N1028-8 電流源偏壓 Source Follower

板書 10/28

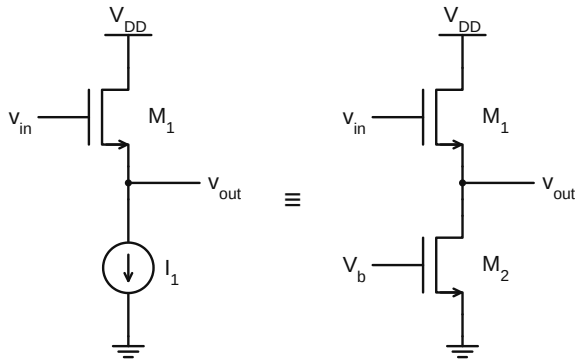

$$M_1, M_2: \text{saturation}, \quad V_{G2} = V_b \ (\text{DC}), \quad I_1 = I_{D2}$$

$$\lambda = 0: \qquad A_v = \frac{g_m}{g_m + g_{mb}}$$

N1028-9 源極測試源與 R_{out}

板書 10/28

R_{out}Rout">gmvgsgmbvbsvxixg = b = d = 0svgs = −vxgmvgs1/gmbvxixg = b = d = 0svgs = −vx


$$\lambda = 0, \quad v_{in} = 0, \qquad v_1 = v_{gs} = v_{bs} = -v_x$$

$$i_x + g_m v_1 + g_{mb} v_{bs} = 0 \Rightarrow i_x - g_m v_x - g_{mb} v_x = 0$$

$$i_x = (g_m + g_{mb})v_x \Rightarrow \boxed{R_{out} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_m + g_{mb}} = \frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}}}$$

N1028-10 體效應與戴維寧等效

板書 10/28

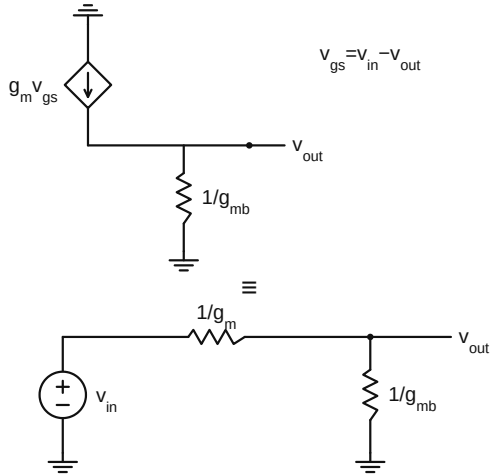


$$\Delta v_{out} = -\Delta V \Rightarrow \Delta v_{GS} = +\Delta V, \quad \Delta V_{TH} = -\eta \Delta V$$

$$\Delta(V_{GS} - V_{TH}) = (1+\eta)\Delta V \Rightarrow \Delta I_D = (g_m + g_{mb})\Delta V$$

$$v_{out} = v_{in} \frac{1/g_{mb}}{1/g_m + 1/g_{mb}} \Rightarrow \boxed{A_v = \frac{g_m}{g_m + g_{mb}}}$$

N1028-11 MOS 電流源與負載電路

板書 10/28

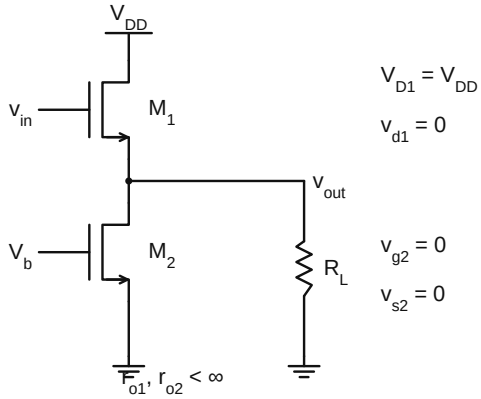

N1028-12 有限 r_{o1}, r_{o2} 與負載 R_L 板書 10/28

r_{o1}, r_{o2}ro1, ro2 與負載 R_L

">gm1vgs1vout1/gmb1ro1ro2RLvgs1=vin−vout≡vin1/gm1vou

$$R_{eq} = \frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{o1} \parallel r_{o2} \parallel R_L$$

$$\boxed{v_{out} = v_{in} \frac{R_{eq}}{1/g_{m1} + R_{eq}}}$$

$$\boxed{A_v = \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{mb1} + 1/r_{o1} + 1/r_{o2} + 1/R_L}}$$

R 板書推導題庫：怎麼用

老師說考題多從黑板筆記出，所以這區把黑板上每段推導改寫成考題。每題有**題目可能的問法**、**作答骨架**（照順序寫就是完整答案）、**看哪格板書**（N 代碼，逐行原式）。寫推導題時：先寫已知（模型、條件 λ/γ）、再一行一行寫、最後框答案並寫適用條件。

R1 推導夾止條件 $V_{DS,sat}$

N0916-5

問法：說明何時發生 pinch-off，並導出飽和條件。

答：汲極端通道消失時 $V_{GD}=V_{TH}\rightarrow V_G-V_D=V_{TH}\rightarrow(V_G-V_S)-(V_D-V_S)=V_{TH}\rightarrow V_{GS}-V_{DS}=V_{TH}\rightarrow V_{DS,sat}=V_{GS}-V_{TH}=V_{OV}$。故 $V_{DS}\geq V_{OV}$（$\Longleftrightarrow V_{GD}\leq V_{TH}$）為飽和，$V_{DS}<V_{OV}$ 為三極管。

R2 推導線性區 I_D（平行板電容法）

N0923-3～5

問法：利用 $Q=CV$、$v=\mu E$ 推導 nMOS 線性區電流。

1. $C_g=\varepsilon_{ox}\frac{WL}{t_{ox}}=C_{ox}WL$。
2. 平均通道電位 $V_c=V_s+\frac{V_{ds}}{2}\rightarrow V_{gc}=V_{gs}-\frac{V_{ds}}{2}$。
3. $Q=C_g(V_{gc}-V_t)=C_{ox}WL(V_{gs}-V_t-\frac{V_{ds}}{2})$。
4. $E=\frac{V_{ds}}{L}$，$v=\mu E$，$t=\frac{L}{v}=\frac{L^2}{\mu V_{ds}}$。
5. $I=\frac{Q}{t}=\mu C_{ox}\frac{W}{L}(V_{gs}-V_t-\frac{V_{ds}}{2})V_{ds}=\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}[2(V_{gs}-V_t)-V_{ds}]V_{ds}$。
6. 代 $V_{ds}=V_{OV}$ 得飽和式 $\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$。

R3 證明深三極管等效電阻 R_{on}

N0923-1

答：$V_{DS}\ll 2(V_{GS}-V_{TH})$ 時 V_{DS}^2 項可忽略：$I_{DS}\simeq\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})V_{DS}$，$I_D\propto V_{DS}$ 像歐姆定律 $V_{DS}=R_{on}I_{DS}\rightarrow R_{on}=\dfrac{1}{\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})}$，由 V_{GS} 控制（壓控電阻）。圖上是 I_D–V_{DS} 曲線原點切線斜率的倒數。

R4 推導通道長度調變 $(1+\lambda V_{DS})$

N1007-4、N0923-2

答：飽和後夾止點左移，$L'=L-\Delta L$，$\Delta L\ll L$。$I_D=\frac{1}{2}\mu_nC_{ox}\frac{W}{L'}V_{OV}^2$，

$$\frac{1}{L'}=\frac{1}{L}\left(1-\frac{\Delta L}{L}\right)^{-1}\simeq\frac{1}{L}\left(1+\frac{\Delta L}{L}\right),\quad\frac{\Delta L}{L}=\lambda V_{DS}$$

$\rightarrow I_D=\frac{1}{2}\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2(1+\lambda V_{DS})$。用到 $(1-x)^{-1}\approx 1+x$。

R5 推導 r_o 與 V_A

N0930-7、-8；N1007-5

答：$I_{D0}\equiv K_n(V_{GSQ}-V_{TN})^2$，$I_D=I_{D0}(1+\lambda V_{DS})$。$r_o=\left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1}=\frac{1}{\lambda I_{D0}}=\frac{1+\lambda V_{DSQ}}{\lambda I_{DQ}}\approx\frac{1}{\lambda I_{DQ}}=\frac{V_A}{I_{DQ}}$。令 $1+\lambda V_{DS}=0\rightarrow$ 飽和線交橫軸於 $V_{DS}=-1/\lambda=-V_A$。

R6 推導 g_m 三個等價式

N1007-3

答：$g_m=\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\big|_{V_{DS},V_{BS}}$，$I_D=\frac{1}{2}\beta V_{OV}^2\rightarrow g_m=\beta V_{OV}$。由 $V_{OV}=\sqrt{2I_D/\beta}\rightarrow g_m=\sqrt{2\beta I_D}$；由 $\beta=2I_D/V_{OV}^2\rightarrow g_m=2I_D/V_{OV}$。講義：$g_m=2K_nV_{OV}=2\sqrt{K_nI_{DQ}}$。**說明取捨**：固定 I_D 時 $g_m\propto 1/V_{OV}$；固定 W/L 時 $\propto\sqrt{I_D}$。

R7 推導 $g_{mb}=\eta g_m$

N1007-11；講義 4.24–4.26

$$g_{mb}=\frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}}=\underbrace{\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}}_{-g_m}\cdot\underbrace{\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}}_{-\partial V_{TH}/\partial V_{SB}=-\eta}=\eta g_m$$

$\eta=\dfrac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}=\dfrac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F+V_{SB}}}$。**關鍵**：$V_{BS}=-V_{SB}$ 帶出第二個負號。

R8 說明體效應與源極隨耦器 $V_{in}-V_{out}$

N1007-8、-9

答：$V_{TH}=V_{TH0}+\gamma(\sqrt{2\phi_F+V_{SB}}-\sqrt{2\phi_F})$，$V_{SB}\uparrow$ 空乏電荷↑ $\rightarrow V_{TH}\uparrow$。SF 電流固定：$\frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2=I$。γ=0：$V_{in}-V_{out}=V_{TH}+V_{OV}$ 常數，輸出完全跟隨；γ≠0：$V_{SB}=V_{out}$，$V_{out}\uparrow\rightarrow V_{TH}\uparrow\rightarrow$ 差值變大，輸出跟不上（$A_v<1$）。

R9 畫出並寫出飽和區小訊號模型

N1007-10

答：$i_g=0$；D、S 之間並聯 g_mv_{gs}、$g_{mb}v_{bs}$（受控電流源，D→S）與 r_o：$i_d=g_mv_{gs}+g_{mb}v_{bs}+v_{ds}/r_o$。λ=0 去 r_o；γ=0 或 B 接 S 去 g_{mb}。圖見 D4、E2。

R10 寄生電容與各區 C_{GS},C_{GD}（含 HW）

N1007-12～19

答：$C_1=WLC_{ox}$、$C_2=C_{dep}$、$C_3=C_4=WC_{ov}$、$C_5,C_6=C_j+C_{jsw}$。截止 $C_{GS}=C_{GD}=WC_{ov}$；飽和 $C_{GS}=\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$、$C_{GD}=WC_{ov}$；深三極管各 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$。HW：$V_X<1$ V 時 F 為 S；$V_X=1$ 時兩者相等；$1<V_X<1.4$ F 為 D、仍三極管；$V_X\geq 1.4$ V 飽和 $\rightarrow C_{EN}=\frac{2}{3}$、$C_{EF}=WC_{ov}$；$C_{FB}$ 隨逆偏遞減、C_{NB} 固定。

R11 CS 電阻負載大訊號：四段 VTC

N1007-20、-21

答：$V_{GS}=V_{in}$、$V_{DS}=V_{out}$。① $V_{in}\leq V_{TH}$：$V_{out}=V_{DD}$。② 飽和：$V_{out}=V_{DD}-\frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{TH})^2R_D$（$V_{out}\geq V_{in}-V_{TH}$）。③ A 點 $V_{out}=V_{in}-V_{TH}$ 之後三極管：$V_{out}=V_{DD}-\frac{1}{2}\beta R_D[2(V_{in}-V_{TH})V_{out}-V_{out}^2]$。④ 深三極管：$V_{out}=V_{DD}\frac{R_{on}}{R_D+R_{on}}$。

R12 CS 增益：對 VTC 微分

N1014-1、-2、-3

答：$A_v=\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}=-R_D\,\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{TH})=-g_mR_D$。代 $g_m=\sqrt{2\beta I_D}$、$R_D=V_{RD}/I_D\rightarrow A_v=-\sqrt{2\beta}V_{RD}/\sqrt{I_D}$（限制 $V_{DD}-V_{RD}\geq V_{in}-V_{TH}$）。小訊號驗證：$v_{out}=-g_mv_{gs}(R_D\parallel r_o)$。

R13 含 λ 的 CS 增益（隱函數微分）

N1014-4

答：$V_{out}=V_{DD}-R_DI_{D0}(1+\lambda V_{out})$，對 V_{in} 微分：$A_v=-R_D[g_m+I_{D0}\lambda A_v]=-R_D(g_m+g_oA_v)\rightarrow(1+R_Dg_o)A_v=-R_Dg_m\rightarrow A_v=-\dfrac{g_mR_D}{1+R_D/r_o}=-g_m(R_D\parallel r_o)$。

R14 MOS 當電阻：兩種接法

N1014-7～9

閘汲短接（λ≠0、γ=0）：$v_{gs}=v_x$，$i_x=g_mv_x+v_x/r_o\rightarrow R=\frac{1}{g_m}\parallel r_o\approx\frac{1}{g_m}$。**源端輸入**（λ≠0、γ≠0，G、D 交流地）：$v_{gs}=v_{bs}=-v_x$，$i_x=v_x(g_m+g_{mb}+\frac{1}{r_o})\rightarrow R=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}\parallel r_o\approx\frac{1}{g_m+g_{mb}}$。

R15 二極體連接負載 CS 增益（兩種方法）

N1014-11～13

小訊號：$R_L=\frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}\rightarrow A_v=-\frac{g_{m1}}{g_{m2}}\frac{1}{1+\eta_2}=-\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$。**大訊號**：$I_{D1}=I_{D2}\rightarrow\sqrt{(W/L)_1}(V_{in}-V_{TH1})=\sqrt{(W/L)_2}(V_{DD}-V_{out}-V_{TH2})$，對 V_{in} 微分，$\partial V_{TH2}/\partial V_{out}=\eta_2\rightarrow$ 同結果。

R16 PMOS 電流源負載：增益、擺幅、深三極管

N1014-14、-15

答：M_2 閘極固定 $\rightarrow v_{gs2}=0\rightarrow$ 只剩 r_{o2}：$A_v=-g_{m1}(r_{o1}\parallel r_{o2})$。兩顆都飽和：$V_{in}-V_{THn}\leq V_{out}\leq V_{DD}-(V_{SG2}-|V_{THp}|)$。$M_2$ 進深三極管：$R_{on2}=\frac{1}{\mu_pC_{ox}(W/L)_2(V_{SG2}-|V_{THp}|)}$，$A_v\approx-g_{m1}R_{on2}$（大降）。

R17 源極退化 G_m 連鎖律與吸收定理

N1014-16～18；N1021-2

答：$G_m \equiv \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}$；$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$ → $\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - R_S G_m$；$G_m = g_m(1 - R_S G_m)$ → $G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S} = \frac{1}{1/g_m + R_S}$；$A_v = -G_m R_D = -\frac{R_D}{1/g_m + R_S}$。**吸收定理**：源極路徑電阻＝$1/g_m + R_S$；$g_m R_S \gg 1$ → $A_v \approx -R_D/R_S$。

R18 含 r_o、g_{mb} 的短路 G_m

N1021-3

答：輸出交流短路 $v_d = 0$；$v_x = i_{out} R_S$，$v_1 = v_{in} - i_{out} R_S$，$v_{bs} = -i_{out} R_S$，$i_{r_o} = -i_{out} R_S / r_o$。KCL：$i_{out} = g_m v_1 + g_{mb} v_{bs} + i_{r_o}$ → $i_{out}(1 + g_m R_S + g_{mb} R_S + R_S/r_o) = g_m v_{in}$ → $G_m = \dfrac{g_m r_o}{R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) R_S r_o}$。

R19 推導 R_{out}（兩種方法）

N1021-10、-11；N1028-1

測試源：$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S$；$i_{r_o} = i_x + (g_m + g_{mb}) R_S i_x$；$v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o$ → $R_{out} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) r_o R_S \approx [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_o$。**步階法**：$R_p = \frac{1}{g_m + g_{mb} + 1/R_S}$，$\Delta v_{R_S} = \Delta v \frac{R_p}{r_o + R_p}$，$\Delta i = \Delta v_{R_S}/R_S$ → 同式。

R20 有限 R_D：直接法 A_v 與分解

N1028-2、-3

答：$i_{R_S} = -v_{out}/R_D$，$v_1 = v_{in} + \frac{v_{out} R_S}{R_D}$，$v_{bs} = \frac{v_{out} R_S}{R_D}$，$i_{r_o} = i_{R_S} - (g_m v_1 + g_{mb} v_{bs})$，$v_{out} = i_{r_o} r_o + v_{R_S}$ → $A_v = -\dfrac{g_m r_o R_D}{R_D + R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) r_o R_S}$；令分母中 $D = R_{out}$，$\frac{A}{B} = \frac{A}{C}\frac{C}{B}$ → $A_v = -\frac{g_m r_o}{D} \cdot \frac{D R_D}{R_D + D} = -G_m(R_D \parallel R_{out})$。

R21 源極隨耦器大訊號與增益

N1028-5～7

答：$V_{in} \le V_{TH0}$ 截止 $V_{out} = 0$；$V_{in} > V_{TH0}$：$\frac{1}{2}\beta(V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2 R_S = V_{out}$。微分：$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} = \eta A_v$ → $g_m R_S(1 - A_v - \eta A_v) = A_v$ → $A_v = \frac{g_m R_S}{1 + (g_m + g_{mb}) R_S}$；$R_S \to \infty$：$\frac{1}{1+\eta}$（η≈0.2 → 0.83）。平方律非線性：$1.5^2 = 2.25$、$2^2 = 4$。

R22 電流源偏壓 SF：R_{out}、戴維寧

N1028-8～12

答：$v_{in} = 0$、$v_1 = v_{bs} = -v_x$：$i_x + g_m v_1 + g_{mb} v_{bs} = 0$ → $R_{out} = \frac{1}{g_m + g_{mb}}$。$g_{mb} v_{bs}$ 跨在自身兩端 → 等效接地電阻 $1/g_{mb}$。戴維寧：v_{in} 串 $1/g_{m1}$ 接 $R_{eq} = \frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{o1} \parallel r_{o2} \parallel R_L$ → $A_v = \frac{R_{eq}}{1/g_{m1} + R_{eq}} = \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{mb1} + 1/r_{o1} + 1/r_{o2} + 1/R_L}$。

R23 CMOS 電氣等效：pMOS 寬長比

N0930-4、-5

答：要求 $V_{TN} = |V_{TP}|$、$K_n = K_p$：$\frac{1}{2}k'_n \frac{W_n}{L_n} = \frac{1}{2}k'_p \frac{W_p}{L_p}$ → $\mu_n \frac{W_n}{L_n} = \mu_p \frac{W_p}{L_p}$（$C_{ox}$ 相同）→ $\frac{(W/L)_p}{(W/L)_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p} \approx 2 \sim 3$。目的：反相器上拉、下拉電流與充放電速度對稱。

R24 負載線、二極體連接負載（09/30）

N0930-1～3

答：KVL $V_{DD} = I_D R_D + V_{DS}$ → $I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$，斜率 $-1/R_D$；Q 點＝負載線 ∩ V_{GS} 曲線。二極體負載：$G_2 = D_2$ → $V_{GD2} = 0$ → 必飽和，$V_O = V_{DD} - V_{DS2}$，$I_{D2} = K_{n2}(V_{GS2} - V_{TH2})^2$。

R25 CMOS 邏輯閘電路與布林式

N1021-7～9

答：NAND：NMOS 串、PMOS 並，$z = \overline{AB}$；後接反相器 $y = AB$。AOI22：NMOS（A 串 B）並（C 串 D），PMOS（A 並 B）串（C 並 D），$y = \overline{AB + CD} = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{C} + \overline{D})$（迪摩根）。

K 觀念簡答題：怎麼用

「請說明…」「為什麼…」型題目。每題答案都寫成可直接抄的 2–4 句：**先講結論、再講原因、最後補公式或條件**。

K1 為什麼 V_{GS} 要大於 V_{TH} 才導通？

閘極正電壓先把 p 型表面的電洞推走（空乏），留下固定負離子；要再提高到 V_{TH}，表面才累積足夠電子形成反轉層，S、D 才被連通。超過的 $V_{OV}=V_{GS}-V_{TH}$ 才決定通道電荷多寡。

K2 什麼是夾止？夾止後為何仍有電流？

$V_{GD}=V_{TH}$ 時汲極端通道厚度降為 0 稱夾止。電子到夾止點後由汲極強電場掃入汲極，所以電流仍存在；多加的 V_{DS} 落在夾止區，通道電流幾乎不變 → 飽和（電流源特性）。

K3 放大器為什麼要工作在飽和區？

飽和區 I_D 主要由 V_{GS} 決定、幾乎不受 V_{DS} 影響，MOS 像受 V_{GS} 控制的電流源（$g_m v_{gs}$），增益 $-g_m R_D$ 大且穩定。三極管區 I_D 受 V_{DS} 牽制、像電阻，增益小、失真大。

K4 為什麼閘極電流 $I_G=0$？

閘極與通道間隔著絕緣氧化層 SiO_2，形成電容，直流電流無法流過；所以閘極看進去電阻為 ∞，偏壓分壓電路可直接用電阻分壓算 V_G。

K5 為什麼 pMOS 要做得比 nMOS 寬？

電洞遷移率 μ_p 約為 μ_n 的 1/2～1/3，同尺寸下 pMOS 電流較小。要 $K_p=K_n$，需 $(W/L)_p/(W/L)_n=\mu_n/\mu_p$，使 CMOS 上拉、下拉對稱。

K6 λ 從哪裡來？L 長短有何影響？

飽和後 V_{DS} 增加使夾止點往源極移，有效長度 L' 變短，電流 $\propto 1/L'$ 微增 → $(1+\lambda V_{DS})$。ΔL 相對 L 越小影響越小，故 L 越長 λ 越小、r_o 越大。

K7 體效應的物理原因？

$V_{SB}>0$ 使源極－基底 pn 接面更逆偏，空乏區變寬、固定負電荷增加；閘極需先抵銷這些電荷才能形成通道，所以 V_{TH} 上升：$V_{TH}=V_{TH0}+\gamma(\sqrt{2\phi_F+V_{SB}}-\sqrt{2\phi_F})$。

K8 固定 I_D 時，為何 V_{OV} 越小 g_m 越大？

$g_m=2I_D/V_{OV}$。I_D 固定時，小 V_{OV} 代表 W/L 大（$I_D=\frac{1}{2}\beta V_{OV}^2$），曲線較陡；代價是元件面積、電容變大。

K9 什麼是小訊號？成立條件？

把總量拆成直流偏壓＋小擺動 $v_{GS}=V_{GSQ}+v_{gs}$，只分析擺動；把平方律在 Q 點線性化（切線）。條件 $|v_{gs}|\ll 2V_{OV}$，使 $K_n v_{gs}^2$ 失真項遠小於線性項 $2K_nV_{OV}v_{gs}$。

K10 小訊號分析為何 V_{DD} 接地、電流源開路？

小訊號只看「變化量」。直流電壓源電壓不變 → 變化為 0 → 等同接地；理想直流電流源電流不變 → 變化電流為 0 → 等同開路。

K11 共源級增益為何是負的？

$V_{in}\uparrow \to I_D\uparrow \to R_D$ 壓降 ↑ → $V_{out}=V_{DD}-I_DR_D$ ↓，輸出與輸入反相，$A_v=-g_mR_D$。

K12 本質增益是什麼？

負載為理想電流源（$R_D\to\infty$）時 $A_v=-g_mr_o$，是單顆電晶體在此組態能達到的最大電壓增益；增益只受電晶體自身 r_o 限制。

K13 二極體連接負載的優缺點？

優：$A_v=-\sqrt{(W/L)_1/(W/L)_2}/(1+\eta_2)$ 只由尺寸比決定，與偏壓、製程變動無關，線性好。缺：要大增益需極大尺寸比，且負載吃掉 V_{GS2} 的電壓餘裕。

K14 電阻負載的增益與擺幅取捨

$A_v=-\sqrt{2\beta V_{RD}}/\sqrt{I_D}$：要大增益需大 V_{RD}，但 $V_{out}=V_{DD}-V_{RD}$ 降低、接近 $V_{in}-V_{TH}$，輸出擺幅變小；加大 W/L 則電容變大、速度變慢。

K15 源極退化的好處與代價？

好處：負回授使 $A_v\approx -R_D/R_S$，對 g_m 變動不敏感、線性好；輸出電阻放大 $[1+(g_m+g_{mb})R_S]$ 倍。代價：增益由 $-g_mR_D$ 降為 $-g_mR_D/(1+g_mR_S)$，且 R_S 吃電壓餘裕。

K16 為何 R_S 使 R_{out} 變大？

汲極電流若增加，R_S 上電壓上升使 $v_{gs}=-i_xR_S$ 變負，受控源電流反向抵消，電流難以改變 → 等效電阻大：$R_{out}\approx[1+(g_m+g_{mb})R_S]r_o$（疊接原理）。

K17 理想 I_0 負載＋R_S，增益為何與 R_S 無關？

總電流被 I_0 固定，交流電流 $i_{R_S}=0$，R_S 上無交流壓降 → 源極交流接地。數學上 $A_v=-G_mR_{out}=-\frac{g_mr_o}{R_{out}}R_{out}=-g_mr_o$（10/28 例題）。

K18 源極隨耦器為何 $A_v<1$？有何用途？

輸出取源極，訊號在 MOS 的 $1/g_m$ 與源極到地電阻間分壓，必小於 1；體效應再降到 $1/(1+\eta)$。用途：緩衝器——輸入阻抗 ∞（閘極）、輸出阻抗小（$\approx 1/(g_m+g_{mb})$），可推動小負載。

K19 體效應如何影響 SF？

$V_{SB}=V_{out}$：輸出升高 → V_{TH} 升高 → 抵消部分輸出，A_v 上限由 1 降為 $\frac{1}{1+\eta}$；另一方面源極下降時 V_{TH} 也下降、電流變化更大，R_{out} 由 $1/g_m$ 降為 $1/(g_m+g_{mb})$。

K20 飽和區 C_{GS} 為何是 ⅔，C_{GD} 只有重疊？

飽和時汲極端夾止，通道只與源極相連，錐形通道電荷對 V_{GS} 的變化率為 $\frac{2}{3}WLC_{ox}$；閘極與汲極間只剩重疊電容 WC_{ov}。深三極管通道均勻，各分一半。

K21 CMOS 邏輯為何靜態功耗幾乎為 0？

上拉 PMOS 與下拉 NMOS 網路互補，任何輸入下只有一邊導通，V_{DD} 到地沒有直流路徑；只有切換時對電容充放電才耗電。

K22 MOS 的源極、汲極如何決定？

結構對稱，由電位決定：nMOS 電位低者為源極，pMOS 電位高者為源極。10/07 HW 中 V_X 由 0 掃到 3 V，跨過 1 V 時 F 端由源極變成汲極。

T1 英中名詞對照（一）：元件與工作區

English	中文	見
threshold voltage V_{TH}	臨界（門檻）電壓	A4
overdrive voltage V_{OV}	過驅電壓	A5
accumulation / depletion / inversion	累積／空乏／反轉	A2
inversion layer, channel	反轉層、通道	A3
pinch-off	夾止	A5
cutoff / triode (linear) / saturation	截止／三極管（線性）／飽和	A4
deep triode, on-resistance R_{on}	深三極管、導通電阻	A6
mobility μ	遷移率	A3
oxide capacitance C_{ox}	（單位面積）氧化層電容	A3
aspect ratio W/L	寬長比	A4
process transconductance parameter k'_n	製程轉導參數	A1
conduction parameter K_n	導通參數	A1
channel-length modulation (CLM)	通道長度調變	B1
Early voltage V_A	Early 電壓	B1
body effect, back-gate	體效應、背閘	B2
substrate / body / well	基底／本體／井	B2
reverse bias, depletion region	逆偏、空乏區	B2
overlap / junction / sidewall capacitance	重疊／接面／側壁電容	I1

T2 英中名詞對照（二）：電路與分析

English	中文	見
large-signal / small-signal	大訊號／小訊號	D1
quiescent (Q) point, bias point	靜態工作點、偏壓點	C1
load line	負載線	C1
voltage transfer characteristic (VTC)	電壓轉移曲線	C2
transconductance g_m, G_m	轉導、等效轉導	D2 G1
output resistance r_o, R_{out}	輸出電阻	B1 E2
small-signal gain A_v	小訊號（電壓）增益	F1
common source (CS)	共源級	F1
source follower / common drain / buffer	源極隨耦器／共汲極／緩衝器	H1
diode-connected	二極體連接（閘汲短接）	E1 F1
current-source load, ideal current source	電流源負載、理想電流源	F1
intrinsic gain $g_m r_o$	本質增益	F1
source degeneration	源極退化	G1
source absorption theorem	源極吸收定理（電阻比）	G1
two-port model	雙埠模型	G2
test source v_x/i_x	測試電源	E1
Thevenin / Norton equivalent	戴維寧／諾頓等效	H2
headroom, output swing	電壓餘裕、輸出擺幅	F1
cascode	疊接	E2
pull-up / pull-down network	上拉／下拉網路	J1
De Morgan's law	迪摩根定律	J1
chain rule, implicit differentiation	連鎖律、隱函數微分	G4


P1 p.04、p.06 — 電容、電流與延遲


講義公式

$$I = C\frac{\Delta V}{\Delta t} \quad \Longrightarrow \quad \Delta t = \frac{C}{I}\Delta V$$

$$C = \varepsilon\frac{A}{d}, \qquad C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}, \qquad C_g = C_{ox}WL$$

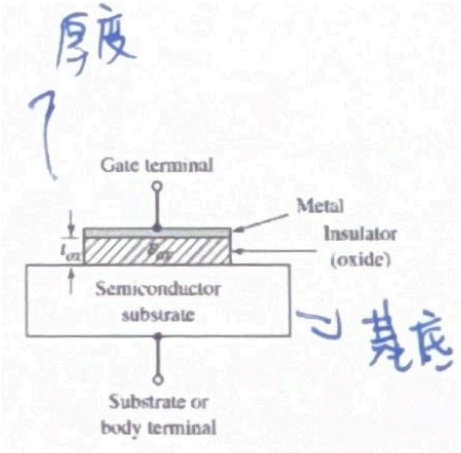
$$\varepsilon_{ox} = 3.9\varepsilon_0, \qquad Q = CV$$



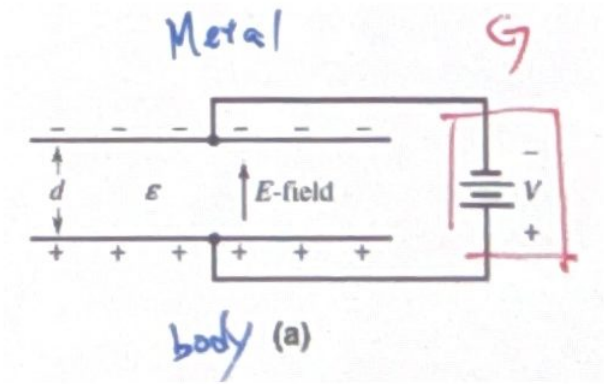

P2 p.04 — nMOS／pMOS 符號

講義公式

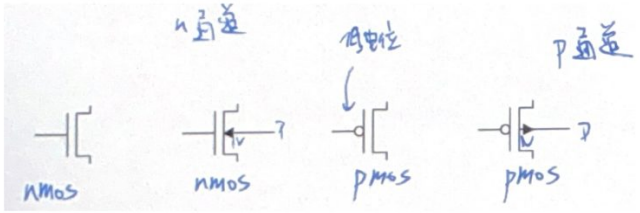

P3 p.05–p.06 — 端點電壓、MOS 電容與工作區

講義公式

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_{GD} = V_G - V_D$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = V_{GS} - V_{GD} \geq 0$$

$V_G < 0$: Accumulation

$0 < V_G < V_T$: Depletion (p-type body)

$V_G > V_T$: Inversion

$$\frac{1}{C_{MOS}} = \frac{1}{C_{ox,\text{total}}} + \frac{1}{C_{dep}}$$

$V_{GS} < V_T$: $I_{DS} \simeq 0, \qquad V_{DS,\text{sat}} = V_{GS} - V_T$

P4 p.06–p.08 — 通道電荷與載子速度

講義公式

$$V_C = V_S + \frac{V_{DS}}{2}$$

$$V_{GC} = V_G - V_C = V_{GS} - \frac{V_{DS}}{2}$$

$$Q_{\text{channel}} = C_g(V_{GC} - V_T)$$

$$= C_{ox}WL\left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2}\right)$$

$$E = \frac{V_{DS}}{L}, \qquad v = \mu_n E, \qquad t = \frac{L}{v}$$

$\mu_n \simeq 500\text{–}700\ \text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ (low electric fields)

P5 p.07–p.09 — 線性區電流推導

講義公式

$$I_{DS} = \frac{Q_{\text{channel}}}{t} = \frac{C_g(V_{GC} - V_T)}{L/v}$$

$$= C_{ox}W\left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2}\right)\mu_n E$$

$$= \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2}\right)V_{DS}$$

$$= \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left[2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2\right]$$

$$\beta = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}, \qquad K_n = \frac{\beta}{2}$$

P6 p.08–p.09 — Shockley 模型

講義公式

$$V_{DS,\text{sat}} = V_{GS} - V_T = V_{OV}$$

$$I_{DS} = \begin{cases} 0, & V_{GS} \leq V_T \\ \beta\left[V_{OV}V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right], & V_{GS} > V_T,\ 0 \leq V_{DS} < V_{OV} \\ \frac{\beta}{2}V_{OV}^2, & V_{GS} > V_T,\ V_{DS} \geq V_{OV} \end{cases}$$

$$I_{DS,\text{sat}} = \beta\left[(V_{GS} - V_T)V_{OV} - \frac{V_{OV}^2}{2}\right]$$

$$= \frac{\beta}{2}(V_{GS} - V_T)^2$$


P7 p.08–p.09 — 深線性區電阻

講義公式

$$V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_T)$$

$$I_{DS} \simeq \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_T)V_{DS}$$
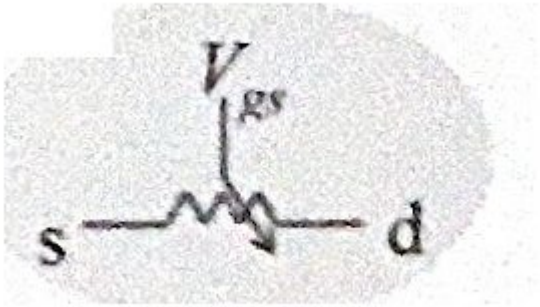
$$\boxed{R_{on} = \frac{V_{DS}}{I_{DS}} \simeq \frac{1}{\mu_n C_{ox}(W/L)(V_{GS} - V_T)}}$$



P8 p.11、p.17 — 通道長度調變與 r_o

講義公式

$$i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda v_{DS}) \tag{4.16}$$

$$-V_A = -\frac{1}{\lambda}, \qquad \text{slope} = \frac{1}{r_o}$$

$$r_o = \left(\frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}}\bigg|_{v_{GS}=V_{GSQ}} \right)^{-1} \tag{4.17}$$

$$r_o = \left[\lambda K_n(V_{GSQ} - V_{TN})^2\right]^{-1} \simeq [\lambda I_{DQ}]^{-1} \tag{4.18}$$

P9 p.12 — 直流偏壓與負載線

講義公式

$$V_{DD} = 5\ \text{V},\ R_1 = 30\ \text{k}\Omega,\ R_2 = 20\ \text{k}\Omega$$

$$R_D = 20\ \text{k}\Omega, \quad I_D = 0.1\ \text{mA}$$

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2}V_{DD} = \frac{20}{50}(5) = 2\ \text{V}$$

$$V_{GS} = 2\ \text{V}, \qquad V_{DS} = 5 - (0.1)(20) = 3\ \text{V}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D, \quad I_{D,\max} = \frac{V_{DD}}{R_D}, \quad \text{slope} = -\frac{1}{R_D}$$

P10 p.16 — 大訊號、偏壓與小訊號分離

講義公式

$$v_{GS} = V_{GSQ} + v_i = V_{GSQ} + v_{gs} \tag{4.1}$$

$$i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2 \tag{4.2}$$

$$i_D = K_n[V_{GSQ} + v_{gs} - V_{TN}]^2 = K_n[(V_{GSQ} - V_{TN}) + v_{gs}]^2 \tag{4.3a}$$

$$i_D = K_n(V_{GSQ} - V_{TN})^2 + 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN})v_{gs} + K_n v_{gs}^2 \tag{4.3b}$$

$$|v_{gs}| \ll 2(V_{GSQ} - V_{TN}) \tag{4.4}$$

$$i_D = I_{DQ} + i_d \tag{4.5}$$

P11 p.16 — 轉導 g_m


講義公式

$$i_d = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN})v_{gs} \tag{4.6}$$

$$g_m = \frac{i_d}{v_{gs}} = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN}) \tag{4.7}$$

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}\bigg|_{v_{GS}=V_{GSQ}} = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN}) \tag{4.8a}$$

$$g_m = 2\sqrt{K_n I_{DQ}} \tag{4.8b}$$

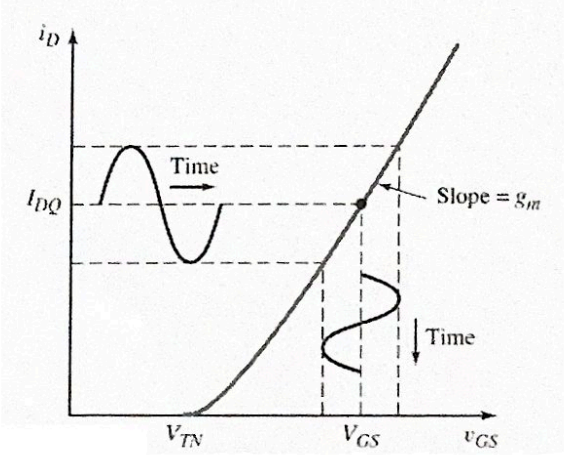

P12 p.17 — 共源級輸出與交流關係

講義公式

$$v_{DS} = v_O = V_{DD} - i_D R_D \tag{4.9}$$

$$v_O = V_{DD} - (I_{DQ} + i_d)R_D = (V_{DD} - I_{DQ}R_D) - i_d R_D \tag{4.10}$$

$$v_o = v_{ds} = -i_d R_D \tag{4.11}$$

$$i_d = g_m v_{gs} \tag{4.12}$$

$$v_{gs} = v_i \quad \text{or} \quad V_{gs} = V_i \tag{4.13}$$

$$i_d = g_m v_{gs} \quad \text{or} \quad I_d = g_m V_{gs} \tag{4.14}$$

$$v_{ds} = -i_d R_D \quad \text{or} \quad V_{ds} = -I_d R_D \tag{4.15}$$

P13 p.17–p.18 — 體效應與臨界電壓

講義公式

$$i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2 \tag{4.22}$$

$$V_{TN} = V_{TN0} + \gamma\left[\sqrt{2\phi_f + v_{SB}} - \sqrt{2\phi_f}\right] \tag{4.23}$$

$$v_{SB} \geq 0, \qquad v_{bs} = -v_{sb}$$

$$g_{mb} = \frac{\partial i_D}{\partial v_{BS}}\bigg|_Q = -\frac{\partial i_D}{\partial v_{SB}}\bigg|_Q = -\left(\frac{\partial i_D}{\partial V_{TN}}\frac{\partial V_{TN}}{\partial v_{SB}}\right)\bigg|_Q \tag{4.24}$$


P14 p.18 — 體轉導 g_{mb}

講義公式

$$\frac{\partial i_D}{\partial V_{TN}} = -2K_n(v_{GS} - V_{TN}) = -g_m \tag{4.25a}$$

$$\frac{\partial V_{TN}}{\partial v_{SB}} = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_f + v_{SB}}} = \eta \tag{4.25b}$$
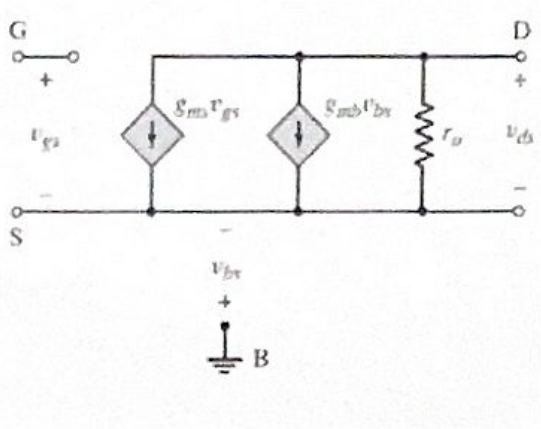
$$\boxed{g_{mb} = -(-g_m)\eta = g_m\eta} \tag{4.26}$$



P15 p.18 — η 數值與代入

講義公式

$\phi_f = 0.35\ \text{V}, \quad \gamma = 0.35\ \text{V}^{1/2}, \quad v_{SB} \geq 0$

講義標值： $\eta \simeq 0.23, \quad 0 \leq \eta \leq 0.23$


公式代入：


$$\eta_{\max} = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_f}} = \frac{0.35}{2\sqrt{0.70}} \simeq 0.209$$

$$0 \leq \eta \leq 0.209$$

PF1 p.12 · Fig.3.24–3.25：分壓偏壓 CS

講義電路圖

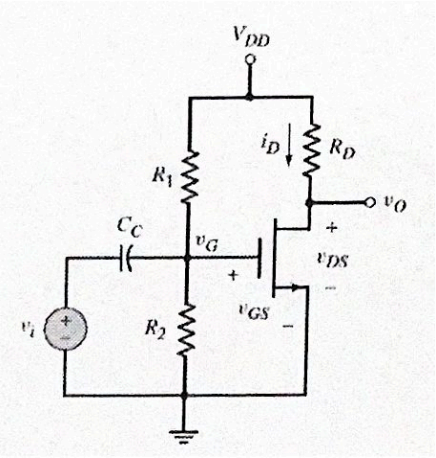


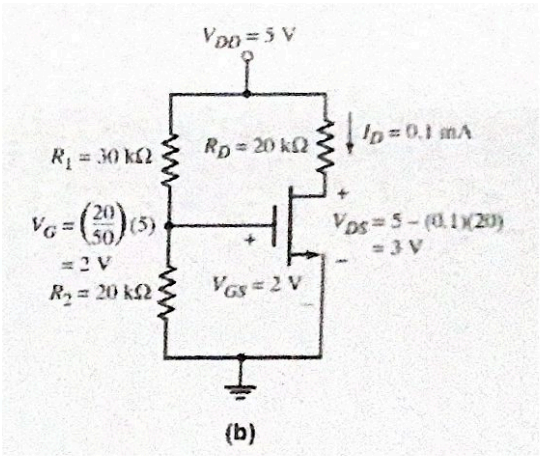

VDD	R_1	R_2	RD
5 V	30 kΩ	20 kΩ	20 kΩ
ID = 0.1 mA	VGS = 2 V	VDS = 3 V	IG = 0


PF2 p.12 · Fig.3.27：雙電源源極偏壓

講義電路圖

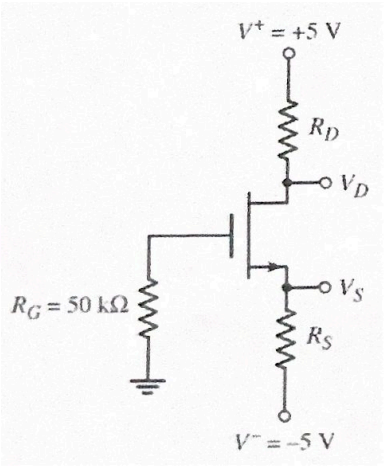

PF3 p.12–13 · Fig.3.28、3.33：分壓與源極電阻

講義電路圖

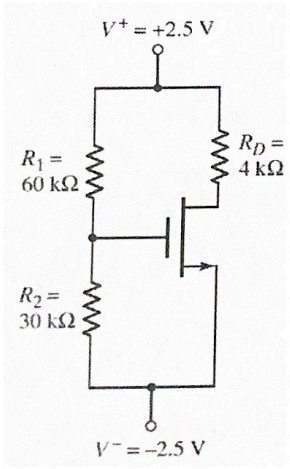

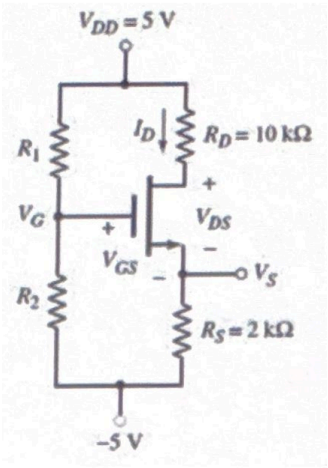


Fig.	V⁺ / V⁻	R₁ / R₂	RD / RS
3.28	+2.5 / −2.5 V	60 / 30 kΩ	4 kΩ / 0
3.33	+5 / −5 V	R₁ / R₂	10 / 2 kΩ

PF4 p.13 · Fig.3.32；p.18 · Fig.4.21：電流偏壓 CS

講義電路圖


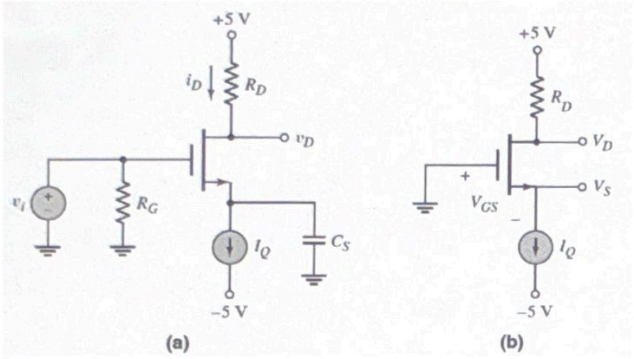


Fig.3.32	RD、RG、IQ、CS
Fig.4.21	RD = 7 kΩ；RG = 200 kΩ；IQ = 0.5 mA

PF5 p.13–14 · Fig.3.43–3.44：MOS 自偏壓

講義電路圖

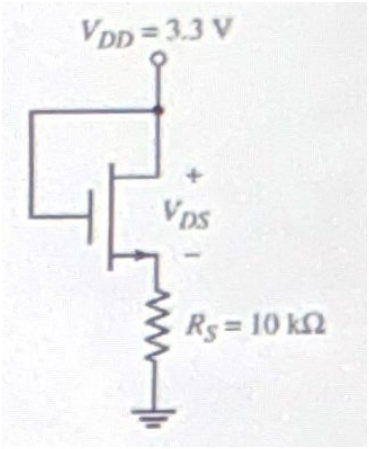


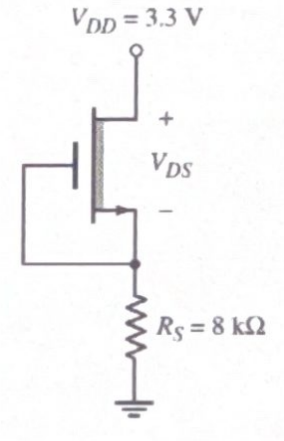


Fig.	VDD	RS	接法
3.43	3.3 V	10 kΩ	Gate = Drain
3.44	3.3 V	8 kΩ	Gate = Source；Depletion


PF6 p.14 · Fig.3.38–3.39：耗盡型負載反相器

講義電路圖

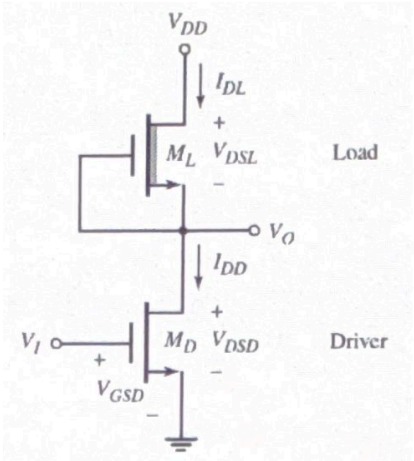


PF7 p.14 · Fig.3.46：雙輸入 NMOS NOR

講義電路圖

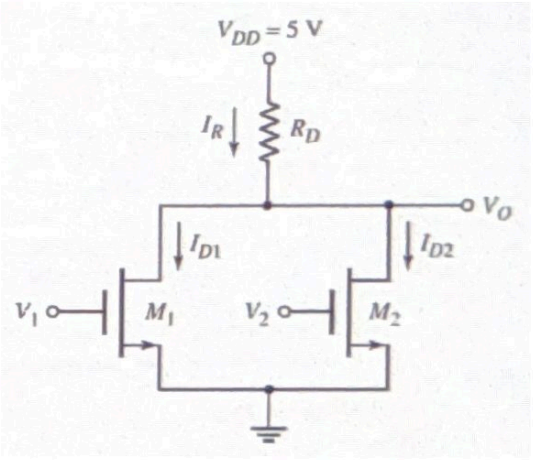


PF8 p.15 · Fig.3.48：LED 驅動

講義電路圖

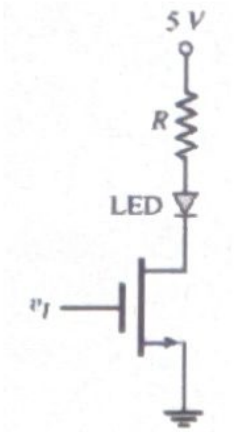


PF9 p.15 · Fig.3.49(a)：NMOS 電流鏡

講義電路圖

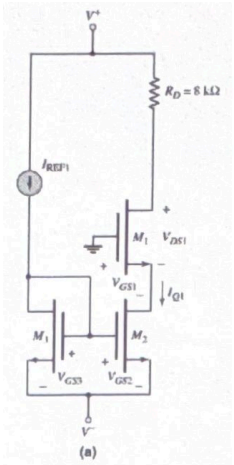

PF10 p.15 · Fig.3.49(b)：PMOS 電流鏡


講義電路圖

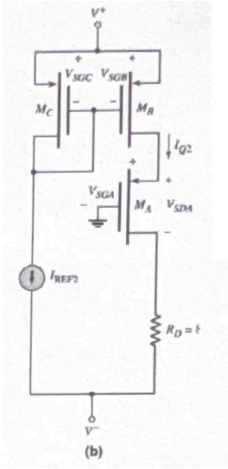

R_D 標值：原圖截斷


PF11 p.15 · Fig.3.50：MOSFET 定電流源

講義電路圖

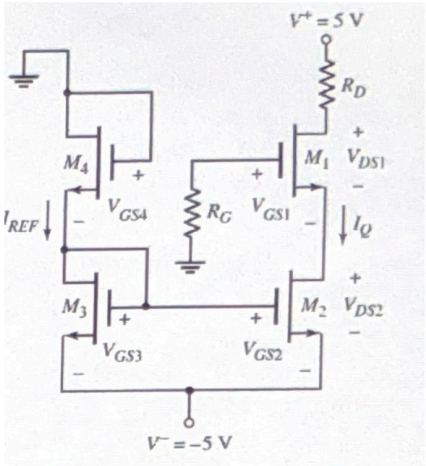

PF12 p.15 · Fig.3.51：兩級放大器

講義電路圖

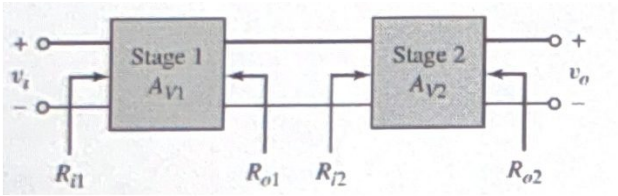

PF13 p.15、21 · Fig.3.52 / 4.49：CS → Source Follower

講義電路圖


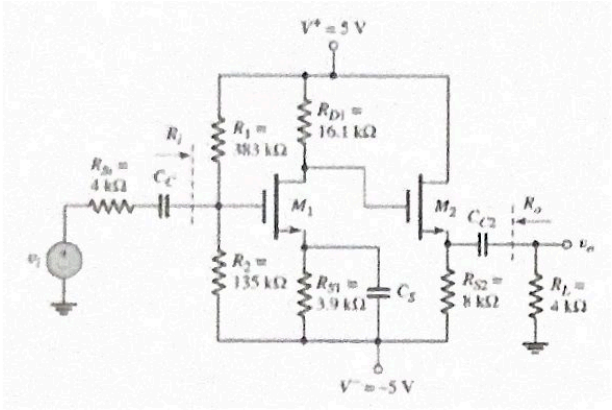


Fig.4.49	RSi = 4 kΩ	RD1 = 16.1 kΩ
R_1（原圖模糊）	R_2 = 135 kΩ	RS1 = 3.9 kΩ
RS2 = 8 kΩ	RL = 4 kΩ	V^+/V^- = ±5 V
Fig.3.52	同拓撲；RL = 4 kΩ	其餘阻值以符號標示

PF14 p.21 · Fig.4.50：CS → SF 小訊號模型

講義電路圖

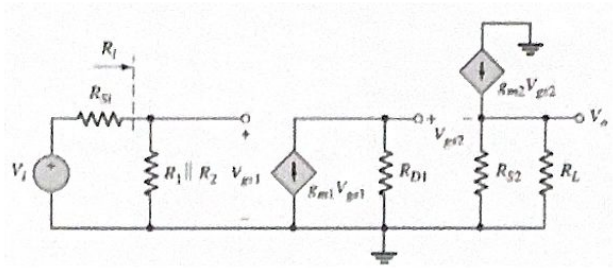

PF15 p.15、21 · Fig.3.53 / 4.51：Cascode

講義電路圖


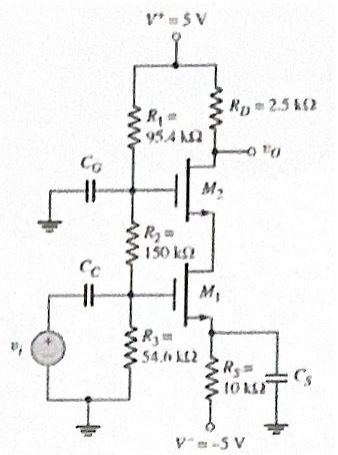


Fig.4.51	R_1 = 95.4 kΩ	R_2 = 150 kΩ
R_3 = 54.6 kΩ	RD = 2.5 kΩ	RS = 10 kΩ
Fig.3.53	同拓撲；V^+/V^- = ±5 V	電阻以符號標示


PF16 p.21 · Fig.4.52：Cascode 小訊號模型

講義電路圖

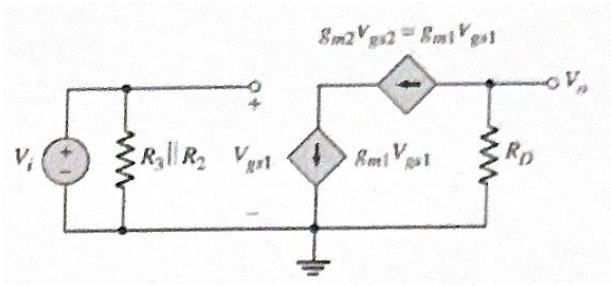


PF17 p.19 · Fig.4.26：分壓偏壓 Source Follower

講義電路圖

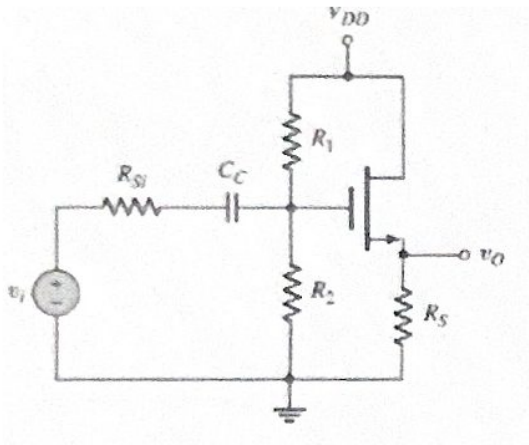


PF18 p.19 · Fig.4.30：SF 輸出測試與偏壓網路

講義電路圖

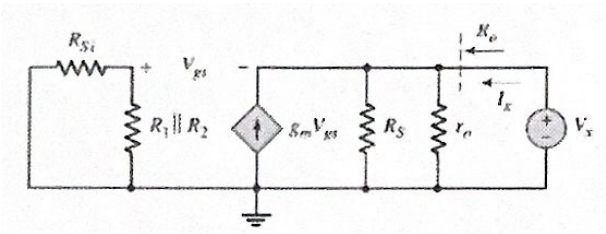


PF19 p.19 · Fig.4.32：Common Gate 偏壓與耦合

講義電路圖

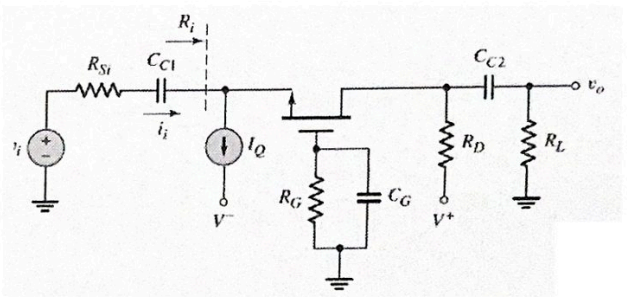


PF20 p.19 · Fig.4.33：Common Gate 小訊號模型

講義電路圖

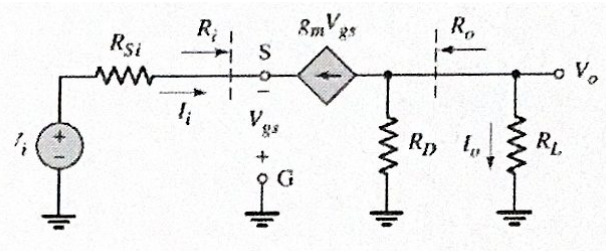


PF21 p.19 · Fig.4.34：Common Gate Norton 模型

講義電路圖

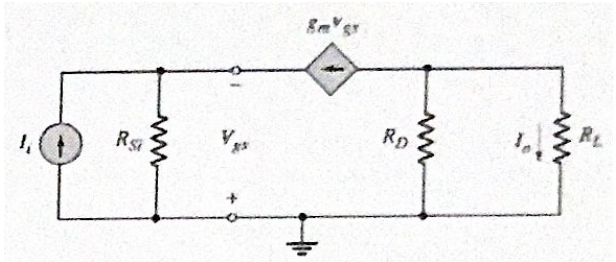


PF22 p.20 · Fig.4.44：耗盡負載小訊號模型

講義電路圖

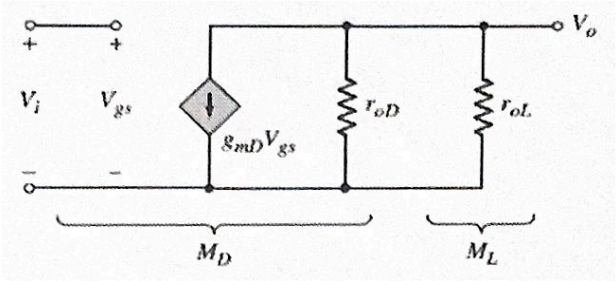


PF23 p.20 · Fig.4.45：PMOS 鏡負載共源級

講義電路圖

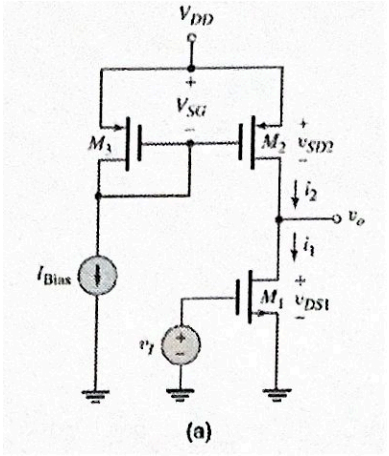


PF24 p.20 · Fig.4.47(a)：鏡偏壓 Source Follower

講義電路圖

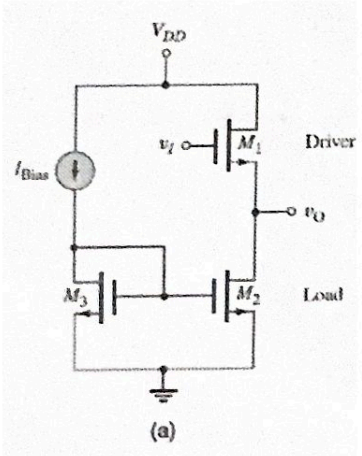


PF25 p.20 · Fig.4.48(a)：CMOS Common Gate

講義電路圖

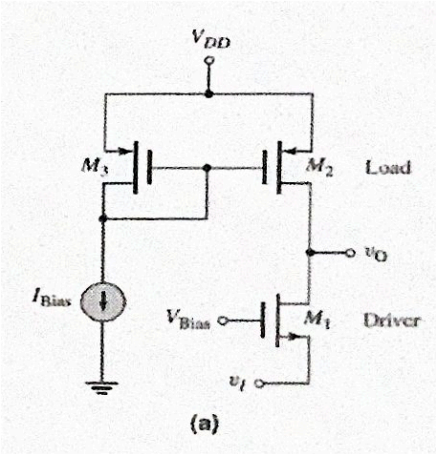

PF26 p.20 · Fig.4.48(b)：CMOS CG 小訊號模型

講義電路圖

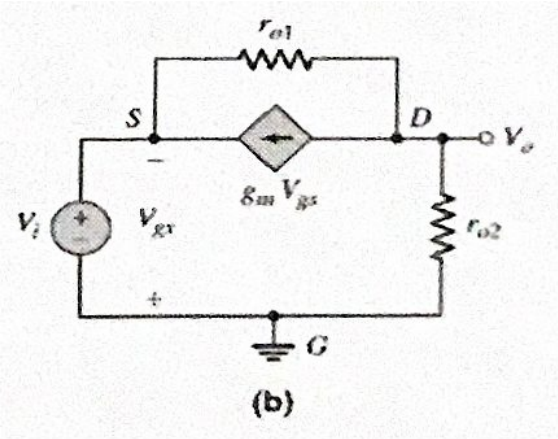

PF27 p.20 · Fig.4.48(c)：CMOS CG 輸出測試

講義電路圖

